
6. பின்வரும் மின்சுற்றில் 3Ω மற்றும் 4Ω மின்தடைகள் வழியாக பாயும் மின்னோட்டங்களை கண்டுபிடி. D_1 மற்றும் D_2 நல்லியல்பு டையோடுகள் எனக் கொள்க.

[விடை: 0 மற்றும் 2A]

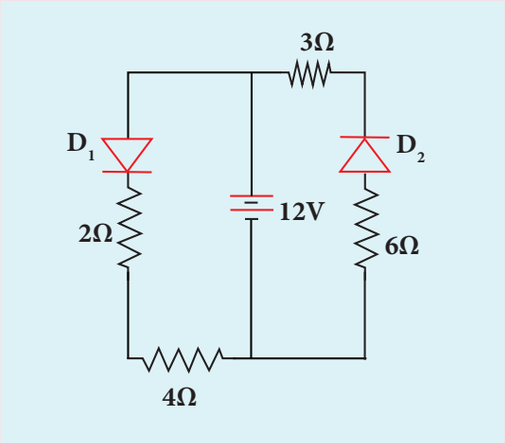

7. பூலியன் இயற்கணிதத்தின் விதிகள் மற்றும் தேற்றங்களைப் பயன்படுத்தி பின்வரும் பூலியன் சமன்பாடுகளை நிரூபி.

i) $(A+B)\,(A+\overline{B}) = A$


ii) $A(\overline{A}+B) = AB$

iii) $(A+B)\,(A+C) = A+BC$

8. கொடுக்கப்பட்ட பூலியன் சமன்பாட்டை உண்மை அட்டவணையைக் கொண்டு நிரூபி $A + \overline{A}B = A + B$.


9. பின்வரும் மின்னழுத்தச் சீரமைப்பான் மின்சுற்றில் 10 V முறிவு மின்னழுத்தம் உள்ள சென்னார் டையோடு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பளு மின்தடை வழியாகப் பாயும் மின்னோட்டம், மொத்தம் மின்னோட்டம், மற்றும் டையோடு வழியாகப் பாயும் மின்னோட்டம் ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடி. நல்லியல்பு டையோடு எனக் கொள்க.

[விடை: 5mA; 20 mA; 15 mA]

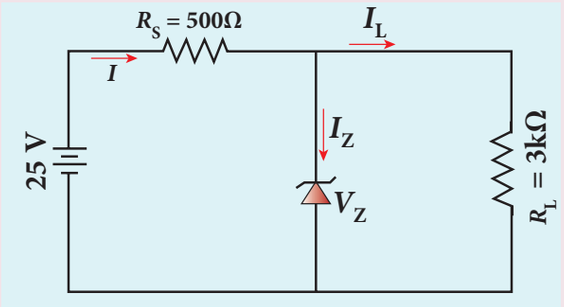

10. கொடுக்கப்பட்ட மின்சுற்றில் வெளியீடு Yக்கான பூலியன் சமன்பாடு மற்றும் அதன் உண்மை அட்டவணையும் தருக.

[விடை: $Y = (AB)+\overline{(A+B)}$]

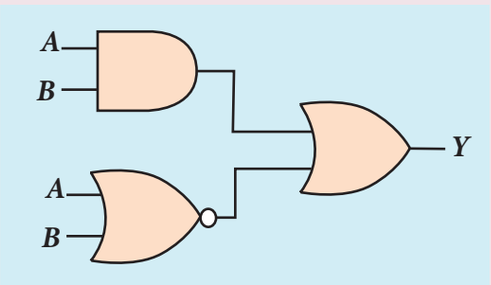

UNIT-11(XII-Physics_Vol-2)-Tamil.indd 250 06-08-2020 15:48:57