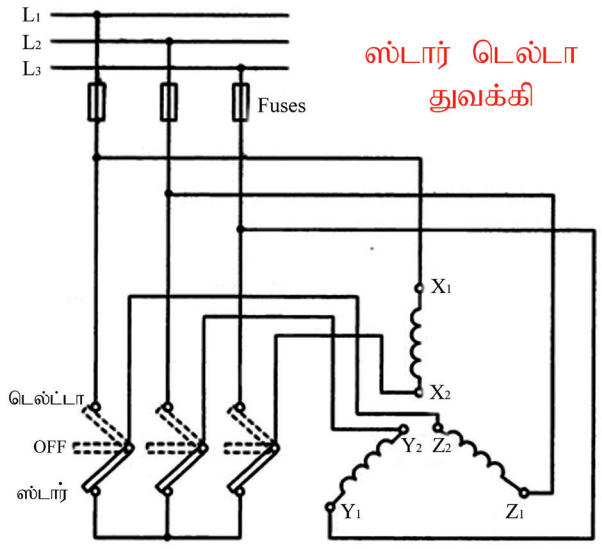



ஸ்டார் டெல்டா துவக்கி

**ஸ்டார்டெல்டாதுவக்கி**

ஒவ்வொரு வைண்டிங்கும் முழு அளவுசப்ளை மின்னழுத்தத்தை பெற்று மோட்டார் தொடர்ந்து ஓடும். இதில் ஓவர் லோடு ரிலே மற்றும் நோ வோல்ட் காயில் ஆகியவை மோட்டார் பாதுகாப்பிற்காக பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வகை துவக்கிகள் 5 முதல் 15 வரை உள்ள மின் மோட்டார்களுக்கு ஏற்றது.

## ஆட்டோ மின்மாற்றி துவக்கி

இந்த துவக்கியில் ஆட்டோ மின்மாற்றி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இவ்வகை துவக்கிகளின் விலை அதிகம். ஸ்டார் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்ட ஆட்டோ மின்மாற்றி துவக்கத்தில் சப்ளை, மற்றும் மின்னழுத்தத்தை தேவையானச் அளவுக்கு 40%,60% மற்றும் 80% என மாற்றி அமைக்கும் படியாக இணைக்கும் வசதியுள்ளது. மோட்டார் ஓடத் துவங்கிய பின் ஸ்டார்டரின் கைப்பிடியை ரன்னிங் என்ற நிலைக்கு தள்ளினால் முழு அளவு சப்ளை வோல்டேஜ், மோட்டாருக்கு செலுத்தப்பட்டு ஆட்டோ மின்மாற்றி துவக்கி மின்சுற்றிலிருந்து விலக்கி வைக்கப்படுகிறது. மேலும் ஓவர் லோடு ரிலே மற்றும் நோ வோல்ட் காயில் மோட்டாரின் பாதுகாப்பிற்காக பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. 15 HP-க்கு மேல் உள்ள மின்மோட்டாருக்கு ஏற்றது.

## சிலிப்ரிங் இன்டக்ஷன் மோட்டார் துவக்கி (அல்லது) ரோட்டார் ரெசிஸ்டன்ஸ் துவக்கி

இவ்வகை துவக்கியில் ஸ்டேட்டார் வைண்டிங்கிற்கு முழு அளவு மின்னழுத்தம் கொடுக்கப்படுகிறது. ரோட்டார் வைண்டிங்கில் ஒவ்வொரு பேஸ் வைண்டிங்கிலும் கூடுதலான மின்தடை இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இம்மின்தடை-கள் எண்ணெய்யில் மூழ்கி இருக்கும்.

மோட்டாரை துவக்க, துவக்கியின் கைப்பிடியை மெதுவாக சுழற்றி ரோட்டாரின் மின்தடைகள் முழு அளவு நீக்கப்பட்ட நிலையில் கொண்டு வர வேண்டும். மோட்டார் தொடர்ந்து ஓடும் அந்த நிலையில் ரோட்டார் வைண்டிங்குகள் மின்தடை ஏதுமின்றி குறுக்கு சுற்று செய்யப்படுகிறது. இப்போது ஸ்குரிகேஜ் இன்டக்ஷன் மோட்டாரைப் போல தொடர்ந்து ஓடும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?



## மைக்கேல் ஃபாரடே

மைக்கேல் ஃபாரடே என்பவர் இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த அறிவியல் அறிஞர். மின்காந்தவியல் மற்றும் மின் வேதியியல் பற்றி தம்முடைய ஆய்வுகளை வெளிக் கொணர்ந்தார். அவரின் முக்கியத் கண்டு பிடிப்புகளாக மின்காந்த தூண்டல், காந்தவியல் எல்லை மற்றும் மின் பகுப்பாய்வு ஆகியவை கருதப்படுகிறது.