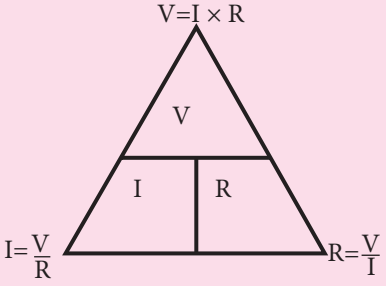
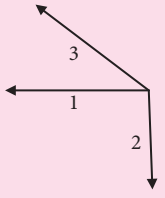
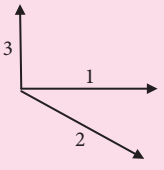
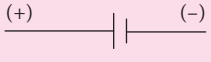
விவரம்	குறியீடு/சிறுகுறிப்பு
1. மின்னழுத்தம்	Voltage (V) வோல்ட் மீட்டர்
2. மின்னோட்டம்	Current (I) அம்மீட்டர்
3. மின்தடை	$R = \rho L/A$ ρ – மின் கடத்தியின் தடை ஓடும் L = மின் கடத்தியின் நீளம் / மீட்டர் A = மின் கடத்தியின் குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பு சதுர மீட்டர்
4. ஓம் விதி	I–மின்னோட்டம் V – மின்னழுத்தம் R –மின்தடை 
5. தொடர் மின்சுற்று	$V = V_1+V_2+V_3$ $R = R_1+R_2+R_3$ I = அனைத்து மின்தடைகளுக்கும் ஒரே மாதிரி
6. பக்க மின்சுற்று	$V = V_1 = V_2 = V_3$ $I = I_1 + I_2 + I_3$ $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$
7. ஃபிளமிங் வலக்கை விதி	 1. காந்தபுலம் 2. தூண்டு மின்னோட்டம் 3. கடத்தியின் இயக்கம்
8. ஃபிளமிங்இடக்கை விதி	 1. காந்தபுலம் 2. தூண்டு மின்னோட்டம் 3. கடத்தியின் இயக்கம்
9. நேர்த் திசை மின்சாரம்	
10. மாறுதிசை மின்சாரம்	
11. மூன்று ஃபேஸ் A.C மின்சாரம் (3ϕ Phase)	120° மூன்று $360^o/3 = 120^o$ RYB மின்னியல் கோணம்
12. மூன்று ஒயர் இணைப்பு முறை RYB டெல்டா	RYB–3 write system (RED, YELLOW, BLUE)