பகுதி ஆ

3 மதிப்பெண்

ஓரிரு வரிகளில் விடையளிக்க

8. மின்னோட்டம் என்றால் என்ன ?
9. மின்தடை என்றால் என்ன ?
10. ஓம் விதியைக் கூறுக.
11. பாரடேயின் முதல் விதியைக் கூறுக.
12. பாரடேயின் இரண்டாம் விதியைக் கூறுக.
13. மின்சார மோட்டார்களில் சிலவற்றை பட்டியலிடுக.
14. தூண்டு மின் மோட்டாரில் பயன்படுத்தப்படும் துவக்கிகளின் வகைகள் யாவை ?
15. மின்மோட்டாரின் பாதுகாப்பிற்காக துவக்கியுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு சாதனங்கள் யாவை ?
16. மின் மோட்டாருக்கு துவக்கியின் தேவை யாது ?

பகுதி இ

5 மதிப்பெண்

ஒரு பக்க அளவில் விடையளிக்க

17. தொடர் மின் சுற்று, பக்க மின் சுற்று படம் வரைந்து விளக்குக.
18. ∴பிளமிங்கின் இரண்டு விதிகளை படம் வரைந்து விவரி.
19. ஸ்டார் – டெல்டா படம் வரைந்து விளக்குக.
20. நேர்திசை மற்றும் மாறு திசை மின்சாரத்திற்கிடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை?

பகுதி ஈ

10 மதிப்பெண்

விரிவான விடையளிக்க

21. ஸ்குரில்கேஜ் இன்டக்ஷன் மோட்டாருக்கும், சிலிப்ரிங் இன்டக்ஷன் மோட்டாருக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை ?
22. D.O.L. துவக்கியின் படம் வரைந்து விளக்குக.
23. ஸ்டார் டெல்டா துவக்கியின் படம் வரைந்து, பாகங்களைக் குறிக்கவும்.
24. A.C சிங்கிள் ∴பேஸ் கப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் மோட்டாரின் படம் வரைந்து விளக்குக.