மின்னோட்ட இணங்கி, ஆப்பு (*Plug Pack*) அல்லது சொருகு இணங்கி (*Plug in adapter*), சுவர் இணங்கி (*wall adapter*) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

இது பல மாறுதிசை மின்னழுத்த அளவுகளைத் தரும் வெளியிடுகளையும், நேர் மின்னோட்டத்தில் பல அளவுகளையும் தரும் விதத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மாறு திசை மின்னோட்ட இணங்கி என்பது பெரும்பாலும் தாழ்வடுக்கு மின்மாற்றியை மட்டும் கொண்டிருக்கும். பெரும்பாலும் 6 V முதல் 15 V வரை மாறு மின்னழுத்தத்தின் மின்னழுத்தம் கிடைக்குமாறு வடிவமைக்கப்படுகிறது.

மாறு திசை மின்னோட்ட இணங்கி, தாழ்வடுக்கு மின்மாற்றியுடன் திருத்தி மற்றும் வடிகட்டி சுற்றும் சேர்ந்து பயன்படுத்தப்பட்டு, தயாரிக்கப்படுகின்றன.

தற்போது செல்லிடப்பேசியில் பயன்படும் இணங்கிகள், மாறு திசை மின்னோட்ட இணங்கி வகையைச் சார்ந்ததாகும்.

கற்றல் விளைவுகள்

1. மின்வழங்கியின் தேவைபற்றி அறிந்து கொள்ளலாம்.
2. AC to DC மின்வழங்கி வகைகள் பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம்.
3. வடிகட்டி சுற்றின் பயன்பாடுகள் பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம்.
4. மாறு திசை மின்னோட்ட இணங்கி பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.
5. AC to DC, DC to AC, DC to DC மாற்றம் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.

செயற்பாடுகள்

1. 12 V மின்னழுத்த மாறு திசை மின் இணங்கி ஒன்றினை அமைத்திடுக
2. மின்னழுத்த இரட்டிப்பானைப் பயன்படுத்தி நேர் மின்சார மின் வழங்கி ஒன்றினை அமைத்திடுக.

அருஞ்சொற் பொருள்

வ. எண்	சொற்கள்	விளக்கம்
1	தாழ்வடுக்கு மின்மாற்றி	உள்ளீடு மாறுதிசை மின்னழுத்தத்தை வெளியீடில் குறைத்துக் கொடுக்கும் மின்மாற்றி.
2	திருத்தம்	மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை நேர் மின்னோட்டமாக மாற்றும் செயல்பாடு.
3	சீராக்கி (ரெகுலேட்டர்)	மாறுகின்ற வெளியீடு நேர் மின்னோட்டத்தை நிலையான மின்னோட்டமாகச் சீர்செய்தல்.
4	சீராக்கி மின்வழங்கி (*Regulated Power Supply*)	நிலையான வெளியீடு மின்னழுத்தத்தை வெளியிடும் ஓர் அமைப்பு.
5	சிற்றலை மின்னழுத்தம்	மின்வழங்கியின் வடிகட்டி சுற்று வெளியீடு பகுதியில் கிடைக்கும் நேர் மின்சாரத்தில் ஏற்படும் சிறு மாறுபட்ட மின்னழுத்தம்.
6	வடிகட்டி	மின்தேக்கிகள், மின்தடைகள் மற்றும் மின்தூண்டிகள் பயன்படுத்தப்பட்டு அமைக்கப்பட்ட ஒரு சிறு சுற்று.
7	நடுமுனை மின்மாற்றி	முழு அலைத்திருத்திக்கு பயன்படும் நடுமுனையில் இணைப்புடன் கூடிய ஒரு மின்மாற்றி.

EE_Tamil_Chapter04.indd 92 11/10/2020 1:02:33 PM