8. வடிகட்டி சுற்றுகளில் பொதுவாகப் பயன்படும் மின்தேக்கி .....
அ) மைக்கா மின்தேக்கி
ஆ) காகித மின்தேக்கி
இ) செராமிக் மின்தேக்கி
ஈ) பசை மின்தேக்கி

9. ஒரு அரை அலைத்திருத்தியில் மாறு மின்னழுத்தத்தின் மின்சப்ளை அதிர்வெண் 50 Hz எனில், வெளியீடு மாறு மின்னழுத்தத்தின் சிற்றலையின் அளவு .....
அ) 100 kHz ஆ) 25 Hz இ) 50 Hz ஈ) 12.5 Hz

10. முழு அலைத்திருத்தியின் அதிகபட்ச திறன் யாது?
அ) 100% ஆ) 81.2% இ) 66.6% ஈ) 40.6%

II ஒரு சில வரிகளில் விடையளிக்கவும் — 3 மதிப்பெண்

1. மின் வழங்கியை வகைப்படுத்துக.
2. மின் வழங்கி அலகு என்றால் என்ன?
3. திருத்தம் என்றால் என்ன?
4. மின்னழுத்த சீராக்கியின் பயன் யாது?
5. அரை அலைத்திருத்தி என்பது என்ன?
6. வடிகட்டி சுற்று எதற்குப் பயன்படுகிறது?
7. மாறு திசை மின்னோட்ட இணங்கி – குறிப்பு வரைக.

III கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு ஒரு பக்க அளவில் விடையளிக்கவும் — 5 மதிப்பெண்

1. மின்வழங்கி அலகு கட்டப்படம் வரைந்து விளக்குக.
2. அரை அலைத்திருத்தி ஒன்றினைப் படத்துடன் விவரிக்கவும்.
3. மின் வழங்கியின் வகைகளை விவரிக்கவும்.
4. CLC அல்லது π வடிவ வடிகட்டி சுற்றை படத்துடன் விவரிக்கவும்.

IV கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விரிவான விடையளிக்கவும் — 10 மதிப்பெண்

1. முழு அலைத்திருத்தியின் மின்சுற்றுப் படம் வரைந்து செயல்படும் முறையை அலை வடிவத்துடன் விவரிக்கவும்.
2. பாலவகை அலைத்திருத்தியின் மின்சுற்றுப் படம் வரைந்து செயல்படும் முறையை விவரிக்கவும்.
3. மின்னழுத்த இரட்டிப்பான் செயல்பாட்டைப் படத்துடன் விளக்குக.

விடைகள்

1. (அ) 2. (இ) 3. (ஈ) 4. (இ) 5. (ஆ)
6. (அ) 7. (ஆ) 8. (ஈ) 9. (இ) 10. (ஆ)

EE_Tamil_Chapter04.indd 94 11/10/2020 1:02:33 PM