12. பின்வரும் பெருக்கிகளில் எவ்வகைப் பெருக்கி குறைந்த வினை திறன் கொண்டது.
அ) கிளாஸ் A பெருக்கிகள்
ஆ) கிளாஸ் B பெருக்கிகள்
இ) கிளாஸ் C பெருக்கிகள்
ஈ) கிளாஸ் AB பெருக்கிகள்

13. ஒரு நிரப்பல்-சமச்சீர் பெருக்கியில் ..... பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
அ) 1 PNP மற்றும் 1 NPN டிரான்சிஸ்டர்
ஆ) இரண்டு PNP டிரான்சிஸ்டர்
இ) இரண்டு NPN டிரான்சிஸ்டர்
ஈ) இரண்டு P சேனல் FET

14. மிக அதிகமாகப் பயன்படும் இணைப்பு முறை பெருக்கி .....
அ) பொது உமிழ்ப்பான் ஆ) பொது அடிவாய்
இ) பொது ஏற்பான் ஈ) மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

15. டிரான்சிஸ்டர்க்கு வழங்கபடும் சார்பு மின்னழுத்தம் .....
அ) AC ஆ) DC இ) AC மற்றும் DC ஈ) மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

II ஒரு சில வரிகளில் விடையளிக்கவும் — 3 மதிப்பெண்

1. டிரான்சிஸ்டர் என்றால் என்ன?
2. PNP மற்றும் NPN டிரான்சிஸ்டர் அடையாளக் குறியீடுகளை வரைக.
3. குறிப்பு வரைக - SMD டிரான்சிஸ்டர்
4. டிரான்சிஸ்டர் சார்பு வகைகள் யாவை?
5. வெவ்வேறு வகையான டிரான்சிஸ்டர் நிலைகளைக் (Operating modes) கூறுக.
6. பெருக்கி என்பது என்ன?
7. மின்னழுத்தப் பெருக்கி என்றால் என்ன?
8. மின்சக்திப் பெருக்கி என்றால் என்ன?
9. பின்னூட்டம் என்பது என்ன?
10. பின்னூட்ட வகைகள் யாவை?
11. குலைவு என்பது என்ன?
12. பெருக்கிகளில் ஏற்படும் குலைவுகளை வகைப்படுத்து.

III கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு ஒரு பக்க அளவில் விடையளிக்கவும் — 5 மதிப்பெண்

1. டிரான்சிஸ்டர் முனைகளைக் கண்டறியும் முறையை விளக்குக.
2. NPN டிரான்சிஸ்டர் செயல்படும் முறையை விவரிக்கவும்?
3. மின்னழுத்தப் பெருக்கி மற்றும் மின்சக்திப் பெருக்கி – ஒப்பிடுக.
4. டிரான்சிஸ்டர் பயன்பாடுகளைக் கூறுக.

EE_Tamil_Chapter05.indd 115 11/10/2020 1:04:27 PM