IV கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விரிவான விடையளிக்கவும் 10 மதிப்பெண்

1. டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கியாகச் செயல்படும் விதத்தை விவரிக்கவும்.
2. டிரான்சிஸ்டர் பற்றி சில குறிப்புகளை வரையறு.
3. டிரான்சிஸ்டர் இயங்கு நிலைகள் பற்றி விவரிக்கவும்.
4. R.C இணைப்பு பெருக்கி பற்றி விவரிக்கவும்.

விடைகள்

1. (ஆ)	2. (ஆ)	3. (இ)	4. (ஈ)	5. (இ)
6. (இ)	7. (ஆ)	8. (ஈ)	9. (இ)	10. (இ)
11. (ஈ)	12. (அ)	13. (அ)	14. (அ)	15. (ஆ)

வெற்றி பெற்ற மனிதனாக இருப்பதை விட, மதிப்பு மிக்க மனிதனாக வாழ்வதே மேல்.

– ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்

EE_Tamil_Chapter05.indd 116 11/10/2020 1:04:27 PM