வினாக்கள்

I சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

1 மதிப்பெண்

1. ஒரு அலையாக்கி ..... மாற்றுகின்றது
   அ) AC மின்சக்தியை DC மின்சக்தியாக
   ஆ) DC மின்சக்தியை AC மின்சக்தியாக
   இ) இயந்திர சக்தியை AC மின்சக்தியாக
   ஈ) மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

2. ஒரு LC டிரான்சிஸ்டர் அலையாக்கியில் உள்ள செயல்படும் உறுப்பு .....
   அ) LC தொட்டிச் சுற்று ஆ) சார்பு சுற்று
   இ) டிரான்சிஸ்டர் ஈ) RC சுற்று

3. அலையாக்கி உற்பத்திச் செய்யும் அலைவுகள்
   அ) தணியும் அலைவுகள் ஆ) தணியாத அலைவுகள்
   இ) பண்பேற்றப்பட்ட அலைகள் ஈ) மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

4. ஹார்ட்லி அலையாக்கி பொதுவாகப் பயன்படும் சாதனம்
   அ) வானொலி வாங்கி ஆ) வானொலி ஒலிபரப்பி
   இ) தொலைக்காட்சி வாங்கி ஈ) தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பி

5. கட்ட மாற்ற அலையாக்கியில் பயன்படுத்தப்படும் RC பிரிவுகள் .....
   அ) இரண்டு ஆ) மூன்று இ) நான்கு ஈ) ஒன்று

6. கட்ட மாற்ற அலையாக்கியில் அதிர்வெண்ணை நிர்ணயிக்கும் உறுப்புகள் .....
   அ) L மற்றும் C ஆ) R, L மற்றும் C இ) R மற்றும் C ஈ) R மற்றும் L

7. ஒரு படிகத்தில்(Crystal) அழுத்த மின் விளைவு என்பது .....
   அ) இயந்திர அழுத்தம் காரணமாக ஒரு மின்னழுத்தம் உருவாக்கப்படுவது
   ஆ) வெப்பநிலை காரணமாக மின்தடையில் மாற்றம் ஏற்படுவது
   இ) வெப்பதிலை காரணமாக அதிர்வெண்ணில் மாற்றம் ஏற்படுவது
   ஈ) மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

8. படிகத்தில் ..... ஆனது, படிக அலையாக்கி அதிர்வெண்ணை மிகவும் நிலையாக இருக்கச் செய்கிறது
   அ) கடினத் தன்மை ஆ) அதிர்வு தன்மை இ) குறைந்த 'Q' ஈ) உயர்ந்த 'Q'

9. எந்த நிலையிலும் நிலையற்ற பன்மை அதிர்வி ..... இருக்கும்
   அ) நிலையானதாக(stable)
   ஆ) நிலையற்றதாக(unstable)
   இ) பூரிதநிலையாக(Saturated)
   ஈ) (அ) மற்றும் (இ)

10. எந்த நிலையிலும்(State) இருநிலை பன்மை அதிர்வி ..... இருக்கும்.
    அ) நிலையானதாக(stable) ஆ) நிலையற்றதாக(unstable)
    இ) பூரிதநிலை(unstable) ஈ) சுதந்திரமாக

11. ஒரு ஒருநிலை பன்மை அதிர்வி ..... இருக்கும்.
    அ) ஒரு மாறாத நிலையும் இன்றி ஆ) ஒரு மாறாத நிலையாக
    இ) இரண்டு மாறாத நிலையாக ஈ) மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

EE_Tamil_Chapter07.indd 154 11/10/2020 1:09:43 PM