8. எண்ணிலை எண் முறையில் உள்ள நிலைகளின் எண்ணிக்கை

அ) 10 ஆ) 2 இ) 8 ஈ) 16

9. கீழ்க்கண்ட பூலியன் தேற்றங்களில் எது சரியானது?

அ) $0 + A = A$ ஆ) $A + A = A$ இ) $A + A = 0$ ஈ) $1 + A = 1$

10. NOT வாயிலிற்கு உள்ளீடு சமிக்ஞை '1' என்று வழங்கும்போது, அதன் வெளியீடானது

அ) 0 ஆ) 1 இ) 0 அல்லது 1 ஈ) மேற்கண்ட எதுவுமில்லை.

பகுதி - ஆ

II ஒரு சில வரிகளில் விடையளிக்கவும் — 3 மதிப்பெண்

1. வரையறு – இலக்கவகை சமிக்ஞை
2. மூன்று வகை அடிப்படை தர்க்க வாயில்கள் யாவை?
3. இருநிலை எண் முறை என்றால் என்ன?
4. இலக்கவகை மின்சுற்று என்றால் என்ன?
5. தர்க்க வாயில்கள் என்றால் என்ன?
6. NOT வாயில் - வரையறு
7. ஒரு மாறி தேற்றம் என்றால் என்ன?
8. பதின்ம எண் 18ஐ இருநிலை எண்ணாக மாற்றுக.
9. இலக்கவகை முறை ஏன் நம்பகத்தன்மையானது?
10. இரும தசம குறியீடுகளின் (இரும தசமக் குறியீடு Codes) பெயர்களை எழுதுக.

பகுதி - இ

III கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு ஒரு பக்க அளவில் விடையளிக்கவும் — 5 மதிப்பெண்

1. ஒப்புமை மற்றும் இலக்கவகை சமிக்ஞைகள் பற்றி விவரி.
2. இருநிலை எண் முறை பற்றி விளக்குக.
3. ஒரு மாறி (Single Variable) கொண்ட பூலியன் தேற்றங்களை அட்டவணைப்படுத்துக.
4. இலக்கவகை மின்னனுவியலின் அனுகூலங்களையும், பிரதிகூலங்களையும் எழுதுக.

பகுதி - ஈ

IV கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விரிவான விடையளிக்கவும் — 10 மதிப்பெண்

1. மூன்று அடிப்படை தர்க்க வாயில்கள் பற்றி விவரிக்கவும்.
2. ஒரு மாறி (Single Variable) கொண்ட தேற்றங்களில் ஏதேனும் ஐந்து தேற்றங்கள் பற்றி படங்களுடன் விவரிக்கவும்.
3. பூலியன் இயற்கணிதத்தில் பயன்படுத்தப்படும் நான்கு இணைப்பு குறியீடுகளின் பயன்களை விவரிக்கவும்.

விடைகள்

1) ஆ	2) ஆ	3) ஆ	4) இ	5) ஆ
6) ஈ	7) இ	8) இ	9) ஆ	10) அ

EE_Tamil_Chapter08.indd 171 11/10/2020 1:14:19 PM