## II ஏதேனும் 10 வினாக்களுக்கு (கட்டாய வினா எண் 17 உட்பட) சில வரிகளில் விடையளிக்கவும். 10 × 3 =30

16. ஓமின் விதியை வரையறுக்கவும்.

17. ஒரு மின்சுற்றில் 100 ஓம்ஸ் மற்றும் 150 ஓம்ஸ் ஆகிய இரு மின்தடைகள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டால், சுற்றின் மொத்த மின்தடையினைக் கணக்கிடுக.

18. மின் மாற்றி என்றால் என்ன?

19. அணு எடை என்றால் என்ன?

20. அரை அலைத் திருத்தி என்றால் என்ன?

21. குறிப்பு வரைக : எஸ்.எம்.டி. டிரான்சிஸ்டர்

22. ஏழு துண்டில், எண் 3 ஐ எவ்வாறு ஒளிர வைத்துக் காட்டுவாய்?

23. பீசோ மின் விளைவு என்றால் என்ன?

24. மூன்று அடிப்படை தர்க்க வாயில்கள் யாவை?

25. ஏன் இலக்க அமைப்பு நம்பத் தகுந்தது?

26. ROM ன் செயல்பாடு – வரையறுக்கவும்.

27. கணினி – வரையறுக்கவும்.

28. தர்க்கச் சோதனைக் கருவியின் பயன்களை எழுதுக

## III ஏதேனும் 5 வினாக்களுக்கு (கட்டாய வினா எண் 31 உட்பட) ஒரு பத்தி அளவில் விடையளிக்கவும். 5 × 5 = 25

29. படம் வரைந்து விளக்குக: பசை மின் தேக்கிகள்

30. இயக்க ஒலிவாங்கியின் படம் வரைந்து விளக்குக.

31. பால வகைத் திருத்தியின் மின்சுற்று வரைபடம் வரைந்து அதன் செயல்பாட்டினை விளக்கவும்.

32. NPN டிரான்சிஸ்டர் இயங்கும் தத்துவத்தினை விளக்குக.

33. இரு நிலை எண்முறையை விளக்குக.

34. குறிப்பு வரைக:
அ) விசைப்பலகை ஆ) வரைவி இ) வன்தட்டு
ஈ) பேனா சேமிப்பகம் உ) சுட்டெலி

35. ஒப்புமை பல அளவைமானியின் ஏதேனும் ஐந்து செயல்பாடுகளைப் பட்டியலிடுக.

## IV ஒரு பக்க அளவில் விவரிக்கவும். 2 × 10 = 20

36. ஒரு தொடரிணைப்பு மின்சுற்றில், 150Ω மற்றும் 100Ω ஆகிய இரு மின்தடைகள் 120 வோல்ட்ஸ் மின்வழங்கியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சுற்றில் ஏற்படும் மின்னழுத்த வீழ்ச்சிகளின் கூட்டுத் தொகை மின்வழங்கியின் மின்னழுத்தத்திற்குச் சமம் என்பதை நிரூபிக்கவும்.

**(அல்லது)**

ஆர்.சி. பிறை மாற்றும் அலையாக்கியின் வேலைச் செய்யும் தத்துவத்தினை, மின் சுற்று வரைபடத்துடன் விளக்கவும்.

37. IGBT ன் அமைப்பு மற்றும் வேலைச் செய்யும் விதத்தினை விளக்குக.

**(அல்லது)**

மையச் செயலகத்தின் படம் வரைந்து அதன் செயல்பாட்டினை விளக்குக.



EE_Tamil_Chapter10.indd 218 11/10/2020 1:19:31 PM