1. மின்மாற்றியின் முதன்மைச் சுருளை ஏ.சி. மின்வழங்கியுடன், படம் 3.3 -ல் உள்ளது போல இணைக்கவும்.
2. பல அளவைமானியை (0-50V ஏ.சி. மின்னழுத்த வரம்பு) மின்மாற்றியின் துணைச் சுருளுடன் படம் 3.3 ல் உள்ளது போல இணைக்கவும்.
3. துணைச்சுருளில் கிடைக்கும் ஏ.சி மின்னழுத்தத்தை கண்டறிந்து அட்டவணைப்படுத்தவும்.

வ.எ	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வரம்பு (Meter reading)	டிசி மின்னழுத்தம் - அளவீடு (Meter reading)	
		பளு இல்லாமல்	பளுவுடன்
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

முடிவு

பல அளவைமானியைப் பயன்படுத்தி, நேர்திசை மின்னழுத்தம் நேர்திசை மின்னோட்டம் மற்றும் மாறுதிசை மின்னழுத்தம் ஆகியவற்றை அளக்கும் முறையை அறிந்து கொண்டேன்.

EE_Practicals_Tamil Version.indd 233 11/10/2020 1:34:45 PM