மின்தடைகளின் தொடரிணைப்பு மற்றும் பக்க இணைப்பு முறை

பயிற்சி 5


நோக்கம்

மின்தடைகளைத் தொடரிணைப்பிலும், பக்க இணைப்பிலும் இணைத்து, அவற்றின் மின்னோட்டங்கள் மற்றும் மின்னழுத்தங்களை அளப்பது குறித்து அறிந்து கொள்ளுதல்.

தேவையான பொருட்கள் / உபகரணங்கள்

வ.எண்	பொருள் / உபகரணங்கள் பெயர்	மதிப்பு	எண்ணிக்கை
1.	சீராக்கப்பட்ட மின்வழங்கி	0–30 V டி.சி. , 1 A	1
2.	வோல்ட் மீட்டர்	0–30 V டி.சி.	1
3.	அம்மீட்டர்	0–100 mA	1
4.	மின்தடைகள்	வெவ்வேறு மதிப்பு கொண்ட மின்தடைகள்	3

மின் தடைகள் – தொடரிணைப்பு

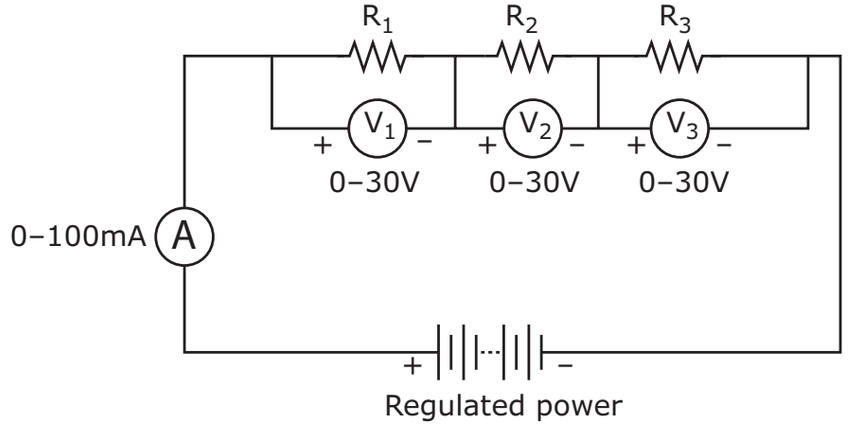

கொடுக்கப்பட்ட மின்தடை	மதிப்பு
R_1	
R_1	
R_1	
மொத்த மின்தடை	

கணக்கீடுகள் செய்து காட்டவும்

படம் 5.1 தொடரிணைப்பு

செய்முறை

1. *மின்சுற்றின்படி இணைப்புகளை இணைக்கவும்.*
2. *மின்வழங்கியை இயக்கி, குறிப்பிட்ட அளவு உள்ளீட்டு டி.சி. மின்னழுத்தத்தை சுற்றுக்குத் தரவும்.*
3. *ஒவ்வொரு மின்தடையின் இருமுனைகளுக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்தத்தை (V_1,V_2,V_3) அளக்கவும்.*
4. *மொத்த மின்னோட்டத்தினை (I) அளக்கவும்.*
5. *உள்ளீட்டு டி.சி. மின்னழுத்தத்தை மாற்றிக் கொடுத்து, மேற்கண்டவழிமுறைகளைப் பின்பற்றி அளவுகளைக் குறிக்கவும்.*
6. *மதிப்புகளை அட்டவணைப்படுத்தவும்.*

EE_Practicals_Tamil Version.indd 236 11/10/2020 1:34:46 PM