
அட்டவணை

வ.எண்	V_{in} (வோல்ட்ஸ்)	V_1	V_2	V_3	I
1	2				
2	4				
3	6				
4	8				
5	10				

மின்தடைகள் பக்க இணைப்பு

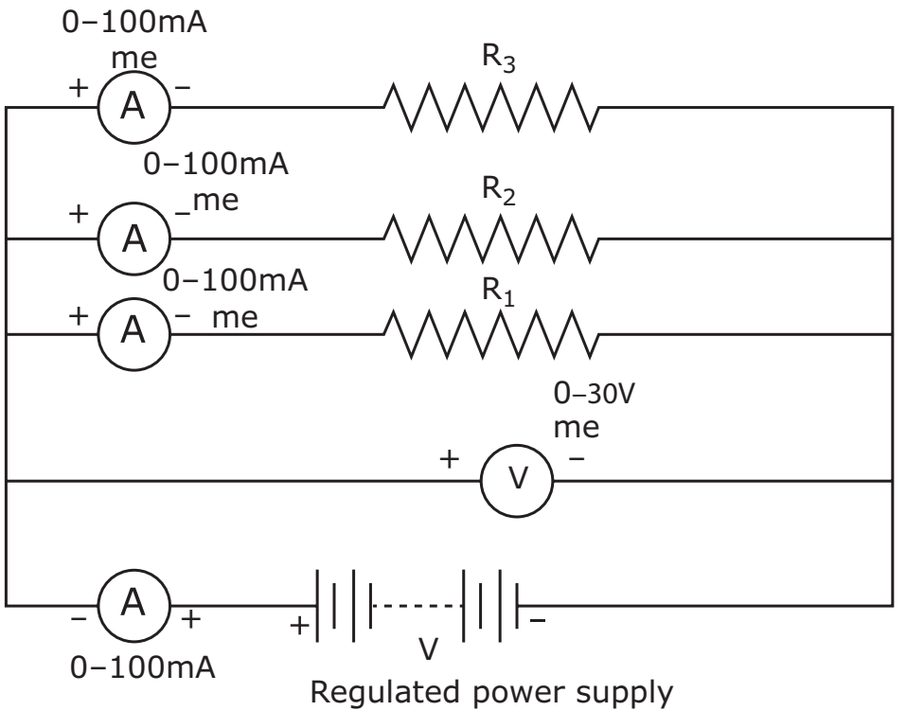

கொடுக்கப்பட்ட மின்தடை	மதிப்பு
R_1	
R_1	
R_1	
மொத்த மின்தடை	

கணக்கீடுகள் செய்து காட்டவும்

படம் 5.2 பக்க இணைப்பு

செய்முறை

1. மின்சுற்றின்படி இணைப்புகளை இணைக்கவும்.
2. மின்வழங்கியை இயக்கி, குறிப்பிட்ட அளவு உள்ளீட்டு டி.சி. மின்னழுத்தத்தை சுற்றுக்குத் தரவும்.
3. ஒவ்வொரு மின்தடையின் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தை (I_1,I_2,I_3) அளக்கவும்.
4. வழங்கு மின்னழுத்தத்தை (V) அளக்கவும்.
5. உள்ளீட்டு டி.சி. மின்னழுத்தத்தை மாற்றிக் கொடுத்து, மேற்கண்ட வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி அளவுகளைக் குறிக்கவும்.
6. மதிப்புகளை அட்டவணைப்படுத்தவும்.

EE_Practicals_Tamil Version.indd 237 11/10/2020 1:34:46 PM