அட்டவணை

வ.எண்	V_{in} (வோல்ட்ஸ்)	I_1	I_2	I_3	V
1	2				
2	4				
3	6				
4	8				
5	10				

செயல் :

அட்டவணையில் அளந்தறியப்பட்ட அளவுகளை கொண்டு வரைபடம் வரைக

முடிவு

மின்தடைகளை தொடரிணைப்பிலும், பக்க இணைப்பிலும் இணைத்து அவற்றின் மின்னோட்டங்கள் மற்றும் மின்னழுத்தங்களை அளப்பது குறித்து அறிந்துகொண்டேன்.

EE_Practicals_Tamil Version.indd 238 11/10/2020 1:34:46 PM