
1. பலஅளவைமானியின் தெரிவுச்சாவியை × 1 ஓம் நிலையில் அமைக்கவும்.
2. அளவைமானியின் இரு முனைகளையும் மின்மாற்றி முதன்மைச் சுருளின் இரு முனைகளோடு இணைத்து, குறிமுள் காட்டும் அளவைக் குறிக்கவும்.
3. அளவைமானியின் அளவு சிலநூறு மின்தடை அளவைக் காட்டினால், முதன்மைச் சுருளானது நல்ல நிலையில் உள்ளதாக அர்த்தம்.
4. அளவைமானியின் முள் (∞Ω) அளவைக் காட்டினால், முதன்மைச் சுருளானது திறந்த நிலையில் உள்ளதாக அர்த்தம்.
5. அளவைமானியின் இருமுனைகளை துணைச்சுருளின் இருமுனைகளோடு இணைத்து, குறிமுள் காட்டும் அளவைக் குறிக்கவும்.
6. அளவைமானி சிறிய அளவு மின்தடை மதிப்பைக் காட்டினால், துணைச் சுருளானது நல்ல நிலையில் உள்ளதாக அர்த்தம்.
7. அளவைமானியின் முள் (∞Ω) அளவைக் காட்டினால், துணைச் சுருளானது திறந்த நிலையில் உள்ளதாக அர்த்தம்.

தொடர்ச்சுருளை சோதித்தல்

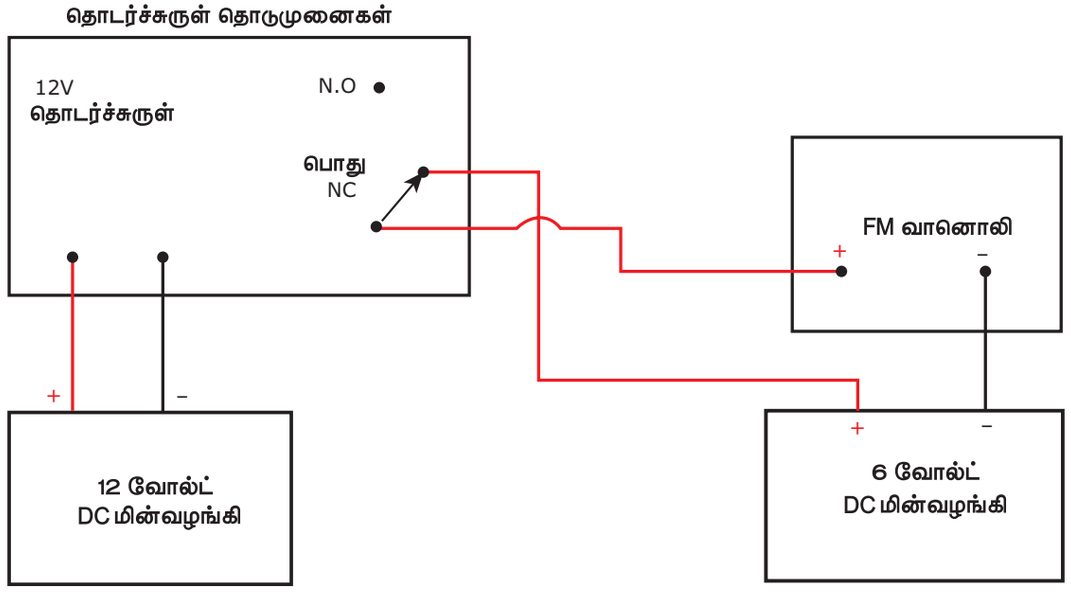

படம் 6.4 தொடர்ச்சுருள் சோதனை

1. தொடர்ச்சுருளிற்கு 12 V டி.சி மின்னழுத்தம் தரவும்.
2. தொடர்ச்சுருளின் N.O. சாவி முனையோடு, FM வானொலியின் அல்லது ஏதேனும் ஒரு பளுவின் நேர்மின் (+) முனையை இணைக்கவும்.
3. 12 V டி.சி மின்வழங்கியை இயக்கவும் (ON).
4. தற்போது தொடர்ச்சுருளில் 'கிளிக்' என ஒலி கேட்கும். இது NC முறை செயல்படும் நிலைக்கு வந்துவிட்டதைக் குறிக்கும்.
5. தற்போது FM வானொலி இயங்க ஆரம்பிக்கும்.

EE_Practicals_Tamil Version.indd 241 11/10/2020 1:34:46 PM