பயிற்சி 8

6V டி.சி. மின்வழங்கியை (பால வகைத் திருத்தி) அமைத்தல்


நோக்கம்

ஒரு 6 V டி.சி. மின்வழங்கி (பால வகைத் திருத்தி) சுற்றினை அமைத்து, அதன் உள்ளீட்டு மற்றும் வெளியீட்டு மின்னழுத்தங்களை அளத்தல்.

தேவையான பொருட்கள்

வ.எண்	பொருள்/உபகரணங்கள் பெயர்	மதிப்பு	எண்ணிக்கை
1.	பல அளவைமானி	–	1
2.	தாழ்வடுக்கு மின்மாற்றி	0 – 6 V, 0.5 A	1
3.	மின் வழங்கு வடம் (Power cord)	–	1
4.	டையோடு	IN 4007	4
5.	மின்தடை	100 Ω, 1W	1
6.	பசை மின்தேக்கி	1000 µF/ 25V	2

மின்சுற்று வரைபடம்

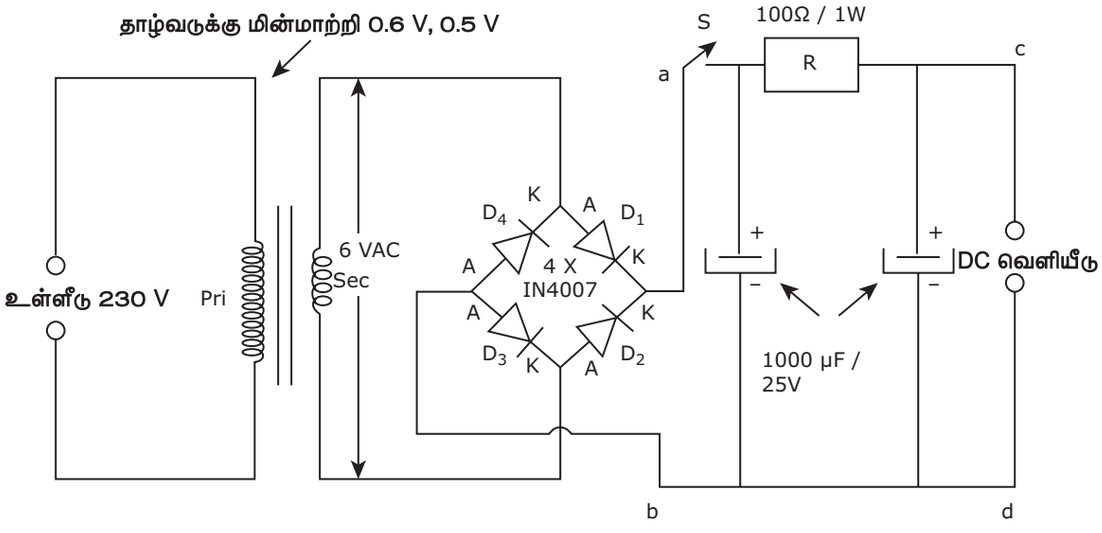

படம் 8.1 பால வகைத் திருத்தி மின்சுற்று

EE_Practicals_Tamil Version.indd 248 11/10/2020 1:34:47 PM