செய்முறை

1. மின்சுற்றில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு ஒரு பால வகைத் திருத்திச் சுற்றை அமைக்கவும்.
2. அதன் உள்ளீட்டிற்கு 230 V ஏ.சி. மின்வழங்கியிலிருந்து மின்னிணைப்புத் தரவும்.
3. பல அளவைமானியைப் பயன்படுத்தி திருத்தியின் உள்ளீடு ஏ.சி. மின்னழுத்தத்தையும், வெளியீடு டி.சி. மின்னழுத்தத்தையும் அளக்கவும்.
4. மின்வழங்கியை நிறுத்தம் செய்து விட்டு, திருத்தியை மின் இணைப்பிலிருந்து நீக்கவும்.

அட்டவணை

வ.எ	மின்னழுத்தம்	அளவுகள்
1	ஏ.சி. உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம்	
2	டி.சி. வெளியீட்டு மின்னழுத்தம் (வடிச்சுற்று இல்லாமல்)	
3	டி.சி. வெளியீட்டு மின்னழுத்தம் (வடிச்சுற்றுடன்)	

மின்னழுத்த முனை	வெளியீடு மின்னழுத்தம்	
	பளு இல்லாமல்	பளுவுடன்

செயல் :

1.5 v to 12 v வரையுள்ள மின்வழங்கியை அமைத்து வெளியீட்டை சோதித்து அட்டவணைப்படுத்தவும்

முடிவு

ஒரு பாலவகைத் திருத்திச் சுற்றினை அமைத்து, அதன் உள்ளீட்டு மற்றும் வெளியீட்டு மின்னழுத்தங்களை அளப்பது பற்றி அறிந்து கொண்டேன்.

EE_Practicals_Tamil Version.indd 249 11/10/2020 1:34:47 PM