மின்னழுத்தச் சீராக்கியை (ஐசி 7812 – ஐ பயன்படுத்தி) அமைத்தல்

பயிற்சி 9


நோக்கம்

ஐசி 7812 – ஐ பயன்படுத்தி அமைக்கப்பட்ட ஒரு மின்னழுத்த சீராக்கிக்கு, சீரமைக்கப்படாத உள்ளீட்டு மின்னழுத்ததைக் கொடுத்து, அதன் வெளியீட்டை அறிதல்.

தேவையான உபகரணங்கள்

வ.எண்	பொருள்/உபகரணங்கள் பெயர்	மதிப்பு	எண்ணிக்கை
1	சீராக்கப்பட்ட மின்வழங்கி	0 – 30V DC, 1 A	1
2	பல அளவைமானி	----	2
3	ஐசி 7812	-----	1
4	பசை மின்தேக்கி	100 µF/ 25 V	1
5	மின்தேக்கி	0.1 µF	1

சுற்று வரைபடம்

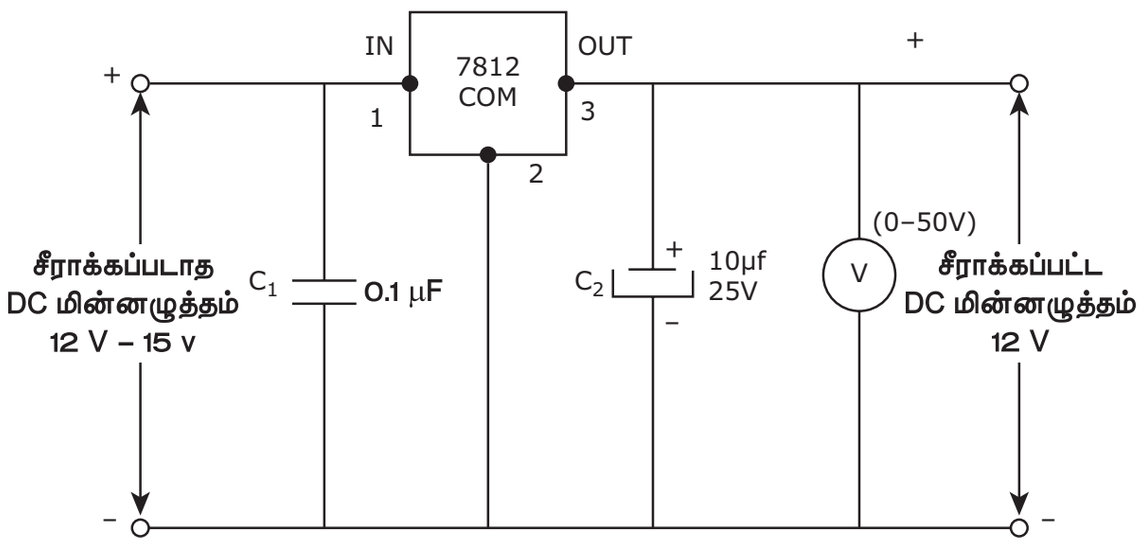

படம் 9.1 மின்னழுத்தச் சீராக்கி

EE_Practicals_Tamil Version.indd 250 11/10/2020 1:34:47 PM