செய்முறை

1. மின்சுற்றுப் படத்தில் காட்டியவாறு பொருட்களை இணைக்கவும்.
2. மின்சுற்றின் உள்ளீட்டிற்கு அதாவது ஐ.சி.யின் முதல் பின்னிற்கு சீரமைக்கப்படாத டி.சி. மின்னழுத்தம் (12–15 V) தரவும்.
3. சீரமைக்கப்படாத உள்ளீட்டு மின்னழுத்தத்தையும், சீரமைக்கப்பட்ட வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தையும் குறித்துக் கொள்ளவும்.
4. உள்ளீட்டு மற்றும் வெளியீட்டு மின்னழுத்தங்களை அட்டவணைப்படுத்தவும்.
5. மின்வழங்கியைத் துண்டித்து, மின்சுற்றை இணைப்பிலிருந்து நீக்கவும்.

மின்னழுத்த அட்டவணை

வ.எண்	டி.சி உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் (வோல்ட்களில்)	டி.சி. வெளியீட்டு மின்னழுத்தம் (வோல்ட்களில்)
1		
2		
3		
4		
5		

முடிவு

IC 7812-ஐ பயன்படுத்தி அமைக்கப்பட்ட ஒரு மின்னழுத்தச் சீராக்கிக்கு, சீரமைக்கப்படாத உள்ளீட்டு மின்னழுத்தத்தைக் கொடுத்து, அதன் வெளியீட்டை அறிந்து கொண்டேன்.

EE_Practicals_Tamil Version.indd 251 11/10/2020 1:34:47 PM