பொது உமிழ்ப்பான் (C.E) பெருக்கிச் சுற்றினை அமைத்தல்

பயிற்சி 10


நோக்கம் :

பொது உமிழ்ப்பான் (C.E) பெருக்கிச் சுற்றினை அமைத்தல்

தேவையான பொருட்கள்

வ.எண்	தேவையான பொருட்கள்/உபகரணங்கள்	வரம்பு/மதிப்பு	அளவு
1	டிரான்சிஸ்டர்	BC 548	1
2	மின் தடை	47 KΩ, 10KΩ, 820Ω, 180Ω	ஒவ்வொன்றிலும் ஒன்று
3	சீராக்கப்பட்ட மின் வழங்கி	0 – 30 V DC,1 A	1
4	பிரெட் போர்டு	----	1
5	பசை மின்தேக்கி	100 µF/16 V	1
6	பசை மின்தேக்கி	1 µF/16 V	2
7	பல அளவைமானி	----	1

வரைபடம்

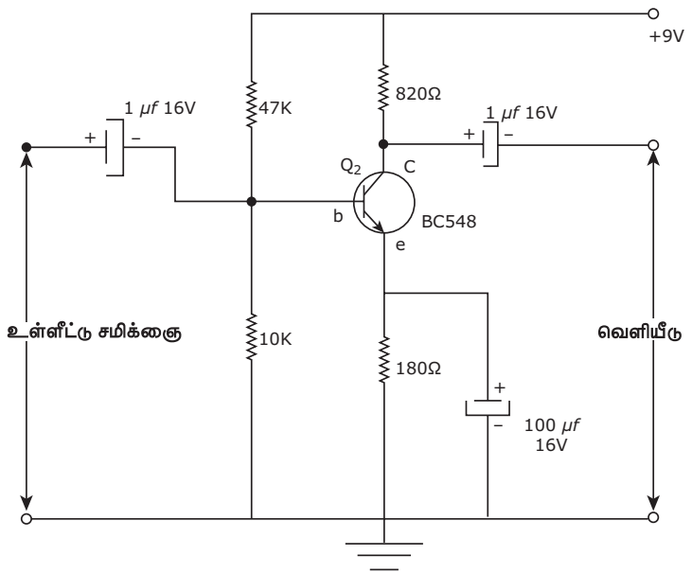

படம் 10.1 பொது எமிட்டர் (C.E) பெருக்கிச் சுற்று – ஒரு நிலை

EE_Practicals_Tamil Version.indd 252 11/10/2020 1:34:48 PM