## செய்முறை

1. படத்தில் உள்ளது போல் அனைத்துப் பொருட்களையும் பற்ற வைத்து இணைக்க வேண்டும்.
2. சுற்றிற்கு மின்சக்தியை வழங்க வேண்டும்.
3. B + , உமிழ்ப்பான், அடிவாய், ஏற்பான் மின்னழுத்தங்களை அளந்து பட்டியலிடவும்.

## அட்டவணை

| வ.எண் | அளக்க வேண்டிய முனைகள் | அளவீடு |
|---|---|---|
| 1 | B + | |
| 2 | – ve to Emitter | |
| 3 | – ve to Base | |
| 4 | – ve to collector | |
| 5 | Emitter to Base | |
| 6 | Emitter to collector | |

**செயல் :**

- ஒலிப்பானை இணைத்து ஒலிச்சோதனை செய்து காட்டவும்.
- ஆசிலாஸ்கோப்பின் மூலம் அலை வடிவம் காணவும்.

## முடிவு:

பொது உமிழ்ப்பான் (C.E) பெருக்கிச் சுற்றினை அமைத்து, மின்னழுத்தங்களை அளந்து அட்டவணைப்படுத்தினேன்.



EE_Practicals_Tamil Version.indd 253 11/10/2020 1:34:48 PM