# ஜீனர் டையோடு – V–I குணநலன்கள்

பயிற்சி 11


## நோக்கம் :–

*ஜீனர் டையோடின் மின்னழுத்த – மின்னோட்ட ( V–I ) குணநலன்களையும், முறிவு மின்னழுத்தத்தையும் அறிதல்.*

## தேவையான பொருட்கள்:

| வ.எண் | உபகரணங்கள்/ பொருள் பெயர் | வரம்பு/மதிப்பு | எண்ணிக்கை |
|---|---|---|---|
| 1. | சீராக்கப்பட்ட மின்வழங்கி | 0–30 V DC, 2A | 1 |
| 2. | பல அளவைமானி | ----- | 2 |
| 3. | ஜீனர் டையோடு | 6.3 V | 1 |
| 4. | மின்தடை | 1 K Ω, ½ W | 1 |
| 5. | பிரட் போர்டு | ---- | 1 |
| 6. | ஒற்றைத் திரிக் கம்பி | ----- | தேவையான அளவு |

## சுற்று வரைபடம்:

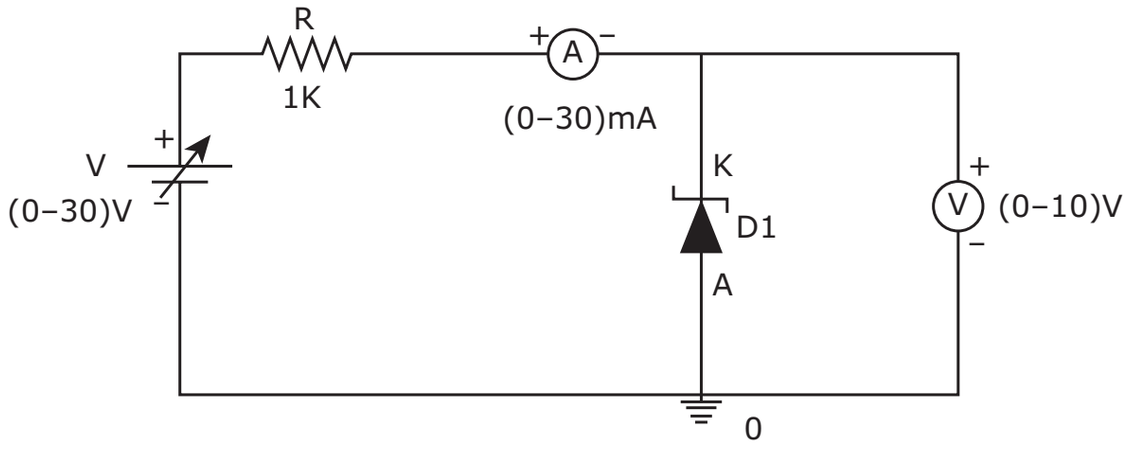


படம் 11.1 சீராக்கிச் சுற்று



EE_Practicals_Tamil Version.indd 254 11/10/2020 1:34:48 PM