
செய்முறை

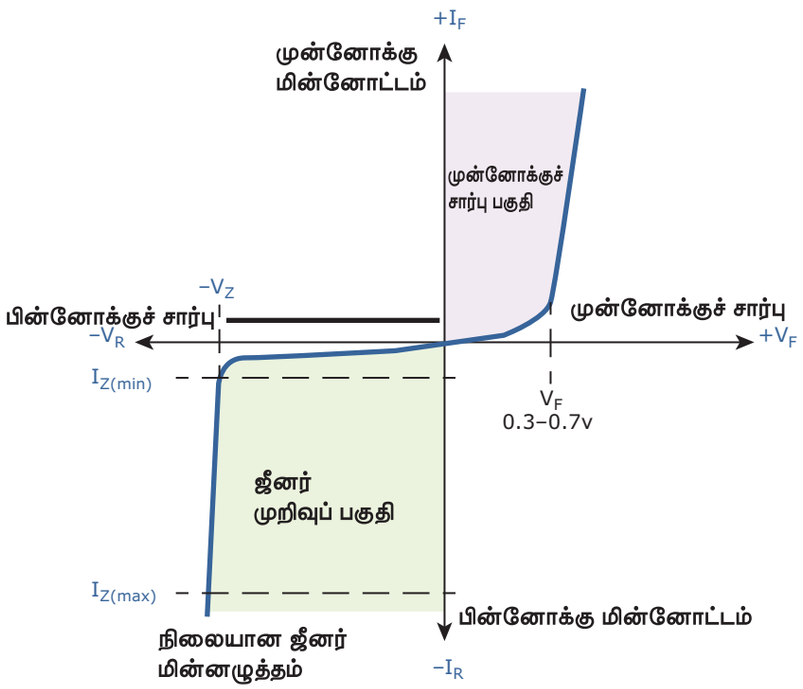1. *படத்தில் உள்ளவாறு சுற்றினை இணைக்கவும்.*
2. *மின்வழங்கி மின்னழுத்தத்தை 0.5 V – லிருந்து அட்டவணையில் உள்ளபடி படிப்படியாக உயர்த்திக் கொண்டு செல்லவும்.*
3. *அம்மீட்டர் எல்லையில் அளவைமானியை வைத்துக்கொண்டு இணையான வெளியீட்டு மின்னோட்டத்தைக் (I_R) குறிக்கவும்.*
4. *பின்னோக்கு முறிவு மின்னழுத்தத்தைக் கண்டுபிடிக்கவும்.*
5. *பின்னோக்கு மின்னழுத்தத்திற்கும் (V_R), பின்னோக்கு மின்னோட்டத்திற்கும் (I_R) வரைபடம் (Graph) வரையவும்.*
6. *மின்னழுத்த அட்டவணையில் பின்னோக்கு மின்னழுத்தத்தையும் (V_R), பின்னோக்கு மின்னோட்டத்தையும் (I_R) அட்டவணைப்படுத்தவும்.*



EE_Practicals_Tamil Version.indd 255 11/10/2020 1:34:48 PM