அட்டவணை

வ. எண்	மின்னழுத்தம் V_R (V)	மின்னோட்டம் I_R (mA)
1	0.5 V	
2	1.0 V	
3	1.5 V	
4	2.0 V	
5	2.5 V	
6	3.0 V	
7	3.5 V	
8	4.0 V	
9	4.5 V	
10	5.0 V	
11	5.5 V	
12	6.0 V	
13	6.5 V	
14	7.0 V	

செயல் :

அட்டவணையிலுள்ள அளவுகளை வரைபடத்தில் குறித்து வரைபடம் வரைந்து முறிவு மின்னழுத்த புள்ளியை குறிக்கவும்

முடிவு

ஜீனர் டையோடின் மின்னழுத்த – மின்னோட்ட (V–I) குணநலன்களையும், முறிவு மின்னழுத்தத்தையும் அறிந்துகொண்டேன்.

EE_Practicals_Tamil Version.indd 256 11/10/2020 1:34:48 PM