
AND வாயில்

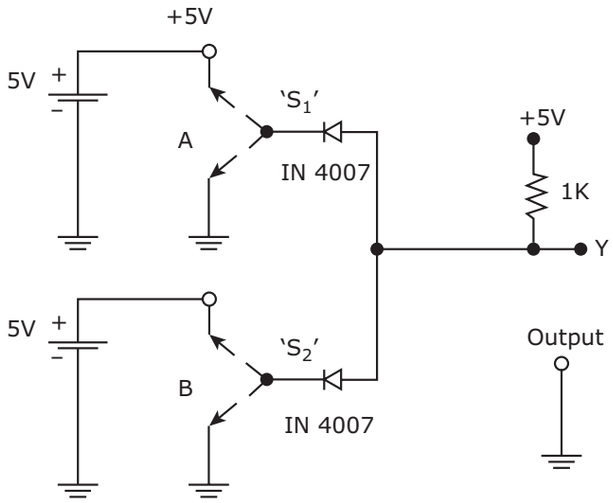


படம் 12.2 AND வாயில்

உண்மை அட்டவணை – AND வாயில்

உள்ளீடு		வெளியீடு
A	*B*	$Y = A \cdot B$
0	*0*	*0*
0	*1*	*0*
1	*0*	*0*
1	*1*	*1*

NOT வாயில்

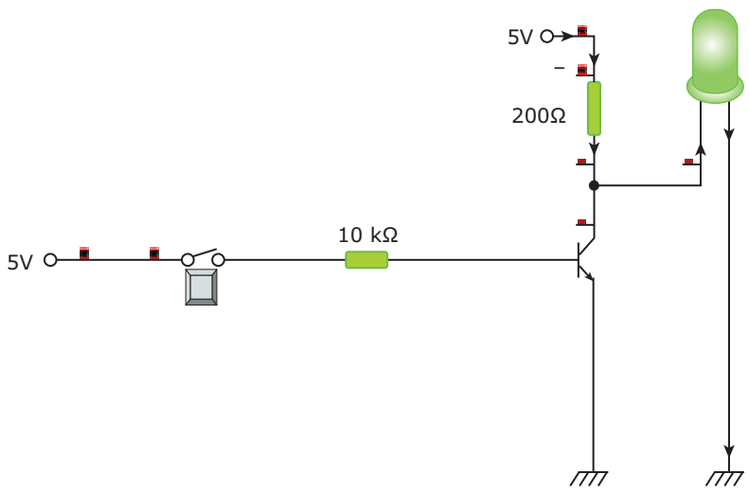

படம் 12.3 NOT வாயில்

NOT – வாயில்	
உள்ளீடு *A*	வெளியீடு $Y=\bar{A}$
0	*1*
1	*0*

செய்முறை:

1. சுற்றில் உள்ளபடி, பிரட் போர்டில் *OR*, *AND* மற்றும் *NOT* வாயில்களை அமைப்பதற்குத் தேவையான பொருட்களைத் தளர்ந்த இணைப்பில்லாமல் சரியான முறையில் இணைக்கவும்.
2. மின்வழங்கியின் மின்னழுத்தம் *5V*ற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
3. ஒவ்வொரு வாயிலின் செயல்பாட்டையும், அதற்குரிய உண்மை அட்டவணையோடு சரிபார்க்க வேண்டும்.

முடிவு

டையோடுகள் மற்றும் டிரான்சிஸ்டர்களைப் பயன்படுத்தி, *AND*, *OR*, *NOT* ஆகிய தர்க்க வாயில்களைக் கட்டமைத்து, அவற்றின் உண்மை அட்டவணை சரிபார்க்கப்பட்டது.

EE_Practicals_Tamil Version.indd 258 11/10/2020 1:34:49 PM