
எடுத்துக்காட்டு 5: ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு

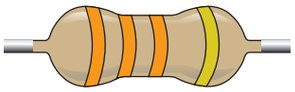


$3\ 3 \times 10^3$

33,000 Ω

33 KΩ

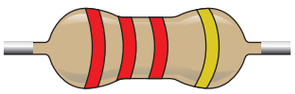எடுத்துக்காட்டு 6: சிவப்பு சிவப்பு சிவப்பு




$2\ 2 \times 10^2$

2,200 Ω

2.2 kΩ

எடுத்துக்காட்டு 7: மஞ்சள் ஊதா மஞ்சள்

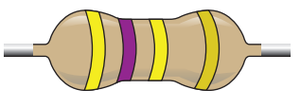

$4\ 7 \times 10^4$

4,70,000 Ω

470 k Ω

எடுத்துக்காட்டு 8: பழுப்பு கறுப்பு பச்சை



$1\ 0 \times 10^5$

10,00,000 Ω

1 மெகா ஓம் (1M Ω)

எடுத்துக்காட்டு 9: பழுப்பு கறுப்பு கறுப்பு




$1\ 0 \times 10^0$

10 x 1

10 Ω

எடுத்துக்காட்டு 10: பச்சை நீலம் பழுப்பு

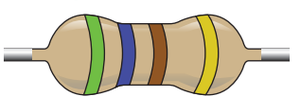

$5\ 6 \times 10^1$

560 Ω

படம் 1.44

மின்தடைகளின் ஏற்றத்தாழ்வு (Tolerance) மதிப்பினைக் கண்டறிதல்

1. கீழ்க்கண்ட மின்தடை மதிப்பிலுள்ள ஏற்றத்தாழ்வு (Tolerance) மதிப்பினைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

பழுப்பு கறுப்பு பழுப்பு தங்கம்

10×10^1


100Ω ± 5% அதாவது ± 5Ω

95 Ω to 105 Ω



படம் 1.45(அ)

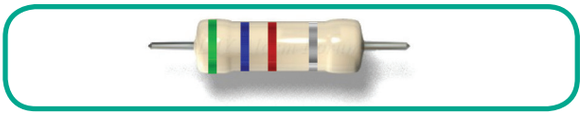2. கீழ்க்கண்ட மின்தடை மதிப்பிலுள்ள ஏற்றத்தாழ்வு (Tolerance) மதிப்பினைக் கண்டுபிடிக்கவும்



படம் 1.45(ஆ)

பச்சை நீலம் சிவப்பு வெள்ளி

$5\ 6 \times 10^2$ ±10%

5600 Ω ± 10% அதாவது ± 560 Ω

5040 Ω to 6160 Ω

1.10 கிர்ச்சாஃப்பின் விதிகள்

வலைப் பின்னல் சுற்றுக்களில் பாயும் மின்னோட்ட மதிப்பினை ஓமின் விதி மூலம் எளிதில் கண்டறிய இயலாது. **கிர்ச்சாஃப்** விதிகளைப் பயன்படுத்தி ஏ.சி. மற்றும் டி.சி. சுற்றுக்களில் உள்ள மின்னோட்ட மதிப்பினையும் கண்டறியலாம். கிர்ச்சாஃப் விதிகள் இரண்டு வகைப்படும் .

அவையாவன:


1. மின்னோட்ட விதி
2. மின்னழுத்த விதி

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஜெர்மன் விஞ்ஞானி **ராபர்ட் கிர்ச்சாஃப்** என்பவர் இவ்விதிகளை உருவாக்கியதால் அவரின் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது.

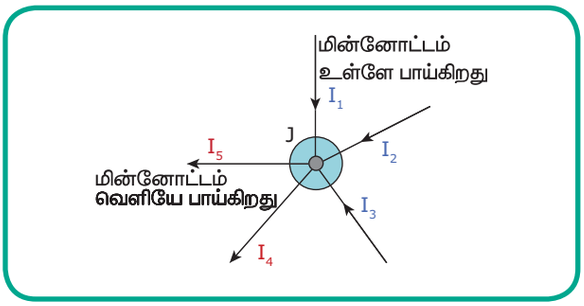1.10.1 மின்னோட்ட விதி :

ஒரு சந்திப்பை நோக்கிப் பாயும் மின்னோட்டங்களின் கூட்டுத் தொகை, அச்சந்திப்பிலிருந்து வெளியே பாயும் மின்னோட்டங்களின் கூட்டுத் தொகைக்குச் சமமாக இருக்கும். இதுவே கிர்ச்சாஃப்பின் மின்னோட்டவிதி எனப்படுகிறது.



1.46 கிர்ச்சாஃப்பின் மின்னோட்ட விதி

EE_Tamil_Chapter 01.indd 21 11/10/2020 12:53:23 PM