வினாக்கள்

சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக — 1 மதிப்பெண்

1. மின்னோட்டத்தின் அலகு _ _ _ _ _ _
அ) மின்னழுத்தம் ஆ) ஆம்பியர் இ) ஓம்ஸ் ஈ) மேற்கண்ட எதுவுமில்லை.

2. திறன் கணக்கிடப்படும் சூத்திரம்
அ) $P = I . R$ ஆ) $P = V . I$ இ) $P = V/I$ ஈ) $P = V/R$

3. இரண்டு மின்தடைகள் தொடரில் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், மொத்த மின்தடையின் அளைவக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்
அ) $R = R1 + R2$ ஆ) $R = R1 /R2$ இ) $R = R1 X R2$ ஈ) $R = R1 + R2/R1$

4. இரண்டு மின்தடைகள் 150Ω மற்றும்150Ω , பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், மொத்த மின்தடையின் மதிப்பு .....
அ) 50Ω ஆ) 100 Ω இ) 200Ω ஈ) 75 Ω



5. 10,00,000 Ω மதிப்புடைய மின் தடையின் வண்ணக் குறியீடுகளை கூறுக?
அ) பழுப்பு கருப்பு பழுப்பு ஆ) பழுப்பு கருப்பு மஞ்சள்
இ) பழுப்பு கருப்பு பச்சை ஈ) பழுப்பு கருப்பு தங்கம்

6. அலை நீளத்தின் அலகு
அ) மைக்ரோ ஃபாரட் ஆ) ஆம்பியர் இ) ஓம் ஈ) மீட்டர்

7. பின்வருவனவற்றுள் எது உண்மை இல்லை?
அ) மின்னழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது மின்னோட்டமும் அதிகரிக்கும்
ஆ) மின் தடை அதிகரிக்கும் போது மின்சக்தி அதிகரிக்கும்
இ) மின்னழுத்தம் குறையும் போது மின்னோட்டமும் குறையும்.
ஈ) மின் தடை குறையும் போது மின்னோட்டம் அதிகரிக்கும்

8. மின்தேக்கியின் அலகு
ஆ) ஆம்பியர் இ) ஓம்ஸ் இ) ஃபாரட் ஈ) வாட்

9. மின்தேக்கிகள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருந்தால் மொத்த மின் தேக்குத்திறன் கணக்கிடும் சூத்திரம்
அ) $C = C1 + C2 / C1 + C2$ ஆ) $C = C1 + C2$
இ) $C = C1 + C2 / C1.C2$ ஈ) $C = C1 - C2$

10. பின்வருவனவற்றுள் ஒத்துப்போகாத ஒன்றினை எழுதுக
அ) ஓம் ஆ) கிலோ ஓம் இ) மெகா வாட் ஈ) மெகா ஓம்

ஒரு சில வரிகளில் விடையளிக்கவும் — 3 மதிப்பெண்கள்

1. ஓமின் விதியை வரையறு.
2. வரையறு: திறந்த சுற்று, மூடிய சுற்று
3. அடையாளக் குறியீடு வரைக.
i) ஏசி மின்வழங்கி ii) டிசி மின்வழங்கி iii) மின்தடை
4. மின்தடை என்றால் என்ன?

EE_Tamil_Chapter 01.indd 33 11/10/2020 12:53:27 PM