5. மின்தடையின் ஏற்றத்தாழ்வு என்றால் என்ன?

6. 100 Ω, 150 Ω மதிப்புள்ள மின்தடைகள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டால் மொத்த மின்தடை எவ்வளவு?.

7. 15 Ω, 10 Ω மதிப்புள்ள மின்தடைகள் தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டு 50V கொடுக்கப்பட்டால் சுற்றில் செல்லும் மின்னோட்டத்தின் அளவினைக் கணக்கிடுக

8. விரிவாக்கம் கூறு i) NTC ii) PTC iii) PCB

9. சிறு குறிப்பு எழுதுக

   i) SMD மின்தேக்கி ii) மீ மின்தேக்கி (Ultra capacitor)

10. டாண்டலம் மின்தேக்கியின் அனுகூலங்கள் மூன்றினை கூறுக.

11. மின்தேக்கியின் மின்மறுப்புத் திறன் (capacitive reactance) என்றால் என்ன?

12. மாறும் மின் தேக்கி என்றால் என்ன? அடையாளக் குறியீடு வரைக.

கீழ்க்கண்ட வினாக்களை அரைப் பக்க அளவில் விளக்குக. 5 மதிப்பெண்கள்

1. கம்பியால் சுற்றபடும் வகை மின்தடையின் உட்கட்டமைப்புப் படம் வரைந்து விளக்குக.

2. கரிம மின் தடைகள் பற்றி படத்துடன் விவரிக்கவும் .


3. கிர்ச்சாஃப் விதி என்றால் என்ன? விளக்குக.

4. பசை மின்தேக்கிகள் பற்றி படத்துடன் விவரிக்கவும்.

5. மின்தேக்கி வகைகளின் பெயர்களை எழுதுக.

கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விரிவாக விடையளிக்கவும் 10 மதிப்பெண்கள்

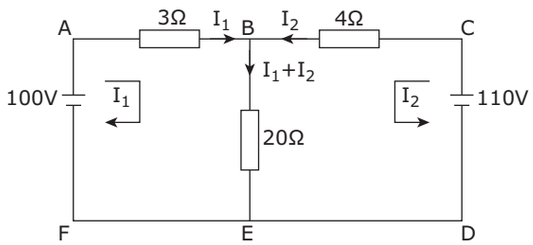1. கிர்ச்சாஃப் விதியை பயன்படுத்தி, சுற்று 1 – ல் உள்ள மின்தடைகள் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பினை கண்டுபிடி.



சுற்று 1

2. 50 Ω ,100 Ω மதிப்புள்ள இரண்டு மின்தடைகள் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டு 300 V கொடுக்கப்படுகிறது. சுற்றில் ஏற்படும் மின்னழுத்த வீழ்ச்சிகளின் கூட்டுத்தொகை வழங்கு மின்னழுத்தத்திற்கு சமம் என நிரூபி.

3. 100 Ω, 150 Ω மதிப்புள்ள இரு மின்தடைகள் ஒரு பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டு 240 V கொடுக்கப்படுகிறது. சுற்றில் பாயும் கிளை மின்னோட்டங்களின் கூட்டுத் தொகை, மொத்த மின்னோட்டத்திற்குச் சமம் என்பதை நிரூபிக்கவும்.

4. மின்தேக்கியின் செயல்பாடுகளைப் பட்டியலிடுக.

விடைகள்

1) ஆ 2) ஆ 3) அ 4) ஈ 5) இ

6) ஈ 7) ஆ 8) இ 9) ஆ 10) இ

EE_Tamil_Chapter 01.indd 34 11/10/2020 12:53:27 PM