IV கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விரிவான விடையளிக்கவும் 10 மதிப்பெண்

1. படங்களின் உதவியுடன் மின்கலங்களின் தொடரிணைப்பு மற்றும் பக்க இணைப்பு முறைகளை விவரிக்கவும்.
2. ஒரு மின்மாற்றி வேலை செய்யும் முறையைப் படத்துடன் விளக்குக.
3. மின்னணு சுற்றுகளைப் பழுதுபார்க்கும்போது கவனிக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கைகள் பற்றி விவரிக்கவும்.

விடைகள்

1. (ஆ)	2. (இ)	3. ((ஈ)	4. (ஈ)	5. (ஆ)
6. (ஆ)	7. (அ)	8. (ஆ)	9. (ஆ)	10. (அ)

நம்பிக்கையும் விடா முயற்சியும் ஒரு மனிதனின் தோல்வி என்னும் நோயை தீர்க்கும் மருந்தாகும். இது உன்னை வெற்றி பெற்ற மனிதனாக்கும்.

– ஏ.பி.ஜே அப்துல்கலாம்

EE_Tamil_Chapter02.indd 57 11/10/2020 12:57:07 PM