- வெவ்வேறு l_1 மற்றும் l_2 மதிப்புகளைக் கொண்டு இரு மின்கலன்களின் மின்னியக்குவிசைகளின் தகவைக் கணக்கிடவும்.

காட்சிப் பதிவு

அட்டவணை: இரு மின்கலன்களின் மின்னியக்குவிசைகளின் தகவைக் கணக்கிடுதல்

வ. எண்	லெக்லாஞ்சி மின்கலனின் சமன்செய் நீளம், l_1 (cm)	டேனியல் மின்கலனின் சமன்செய் நீளம், l_2 (cm)	$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{l_1}{l_2}$
1			
2			
3			
4			
5			

சராசரி $\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} =$

கணக்கீடு


$$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{l_1}{l_2}$$

முடிவு:

இரு மின்கலன்களின் மின்னியக்குவிசைகளின் தகவு = …… (அலகு இல்லை).

குறிப்பு:

DPDT சாவி

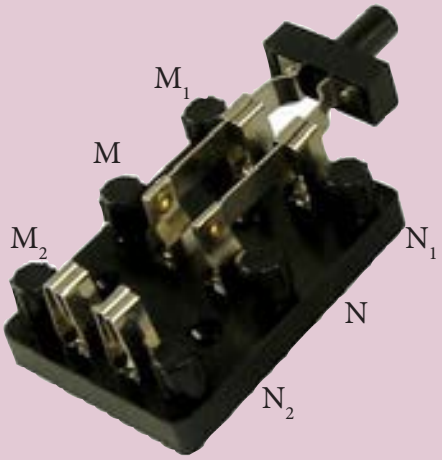

இருமுனை இருவழி சாவி (Double Pole Double Throw Switch) என்பது பொது முனைகளான M மற்றும் N ஆகியவற்றுடன் இணைப்பைக் கொடுக்கும், உலோகக் கைப்பிடி கொண்ட ஆறுமுனை சாவியாகும். கொடுக்கப்பட்ட இரு மின்கலன்களும M_1 & N_1 மற்றும் M_2 & N_2 முனைகளுடன் இணைக்கப்படுகின்றன. கைப்பிடியை M_1 & N_1 முனைகளுடன் பொருத்தும்போது, அம்முனைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மின்கலன் முதன்மை சுற்றில் சேர்க்கப்படுகிறது.