

AND வாயில்:

மின்முனைப் படம்-IC 7408

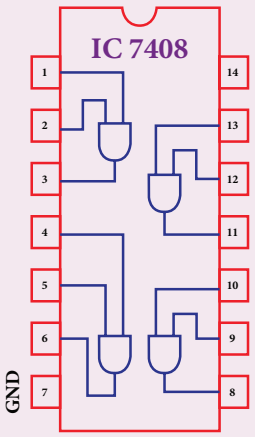

குறியீடு

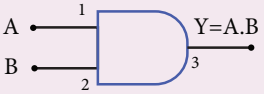


உண்மை அட்டவணை


A	B	Y=AB
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR வாயில்:

மின்முனைப் படம்-IC 7432

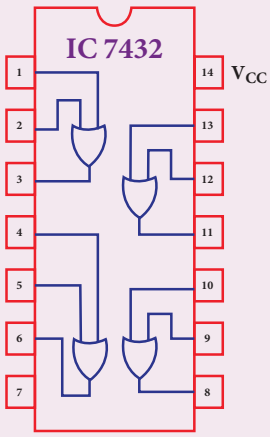

குறியீடு

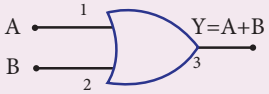


உண்மை அட்டவணை


A	B	Y=A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOT வாயில்:

மின்முனைப் படம்-IC 7404

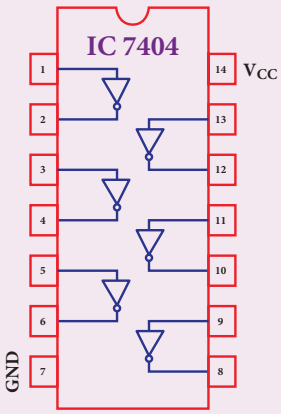

குறியீடு

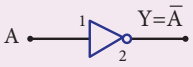


உண்மை அட்டவணை


A	Y=$\bar{A}$
0	1
1	0

EX-OR வாயில்:

மின்முனைப் படம்-IC 7486

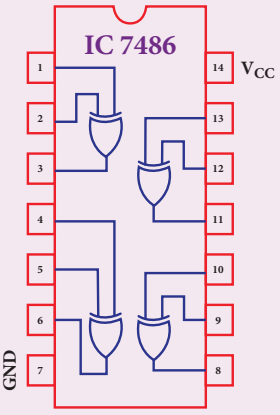

குறியீடு

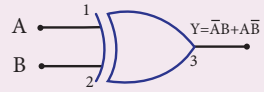


உண்மை அட்டவணை


A	B	Y=$\bar{A}B+A\bar{B}$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND வாயில்:

மின்முனைப் படம்-IC 7400

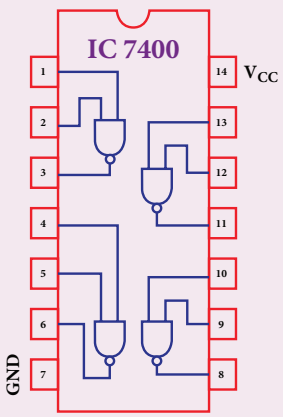

குறியீடு

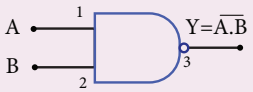


உண்மை அட்டவணை


A	B	Y=$\overline{A.B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR வாயில்:

மின்முனைப் படம்-IC 7402

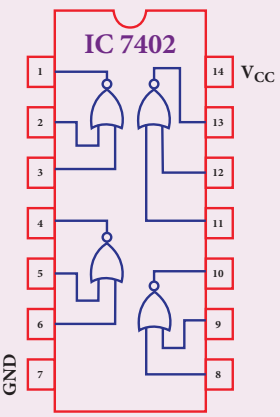

குறியீடு

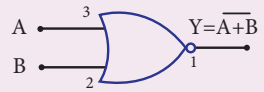

உண்மை அட்டவணை

A	B	Y=$\overline{A+B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0