
பயிற்சிகள்

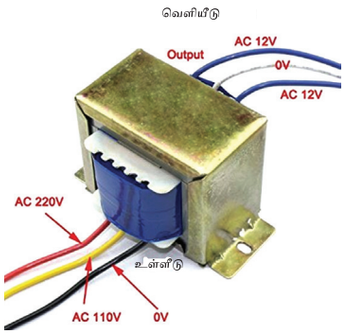

அக்டிவிட்டி 6.00

1. கொடுக்கப்பட்ட மின்மாற்றியின் வெளியீடு மின்னழுத்தத்தைக் கண்டுபிடி.
2. இடை இணைப்போடு கூடிய 6 V மின்மாற்றியை உருவாக்குக.
3. மின்மாற்றியில் ஏற்படும் இழப்புகளை OC. SC ஆய்வு மூலம் கண்டுபிடி.

அருஞ்சொற்பொருள்

Transformer	—	மின்மாற்றி
Step-up Transformer	—	உயர்த்தும் வகை மின்மாற்றி
Step-down Transformer	—	குறைக்கும் வகை மின்மாற்றி

EMA_Tamil_Chapter_06.indd 95 12/17/2019 12:21:45 PM