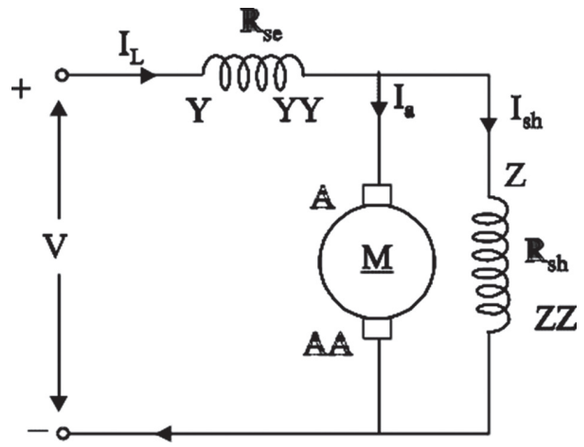
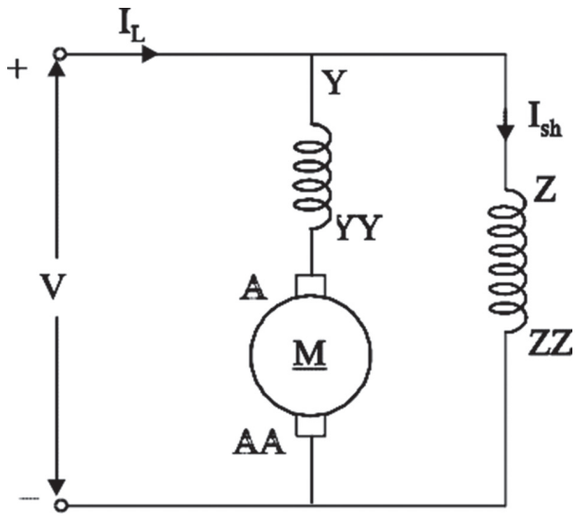


படம் 7.16 ஷார்ட் ஷண்ட் காம்பௌண்ட் மோட்டார் – மின் இணைப்பு படம்



படம் 7.17 நீளஇணை கலப்பு மின்னோடி – மின் இணைப்பு படம்

ii. நீள இணைப்பு கலப்பு மின்னோடி

நீள இணைப்பு கலப்பு மின்னோடியில், இணை ஃபீல்டு வைண்டிங்கானது, தொடரிணைப்பில் உள்ள ஆர்மச்சூர் – தொடர் ஃபீல்டு வைண்டிங்கிற்கு இணை இணைப்பில் படம் 7.17-ல் உள்ளது போல் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

7.10 நேர்த்திசை மின்னோடிகளின் பயன்கள்

வகை	குணங்கள்	பயன்கள்
நேர்த்திசை தொடர் மின்னோடி	1. மாறுபட்ட வேகம் 2. துவக்கச் சுழற்றுத் திறன் மிகவும் அதிகம் 3. வேகக்கட்டுபாடு செய்யலாம் 4. பளு இல்லாத நிலையில் மிகவும் ஆபத்தை விளைவிக்கும்.	1. மின்சார ரயில்கள் மற்றும் டிராலி கார்களில் பயன்படுகிறது 2. கிரேன், ஹாயிஸ்டுகள் மற்றும் கன்வேயர்களில் பயன்படுகிறது. 3. எலிவேட்டர்களில் பயன்படுகிறது.
நேர்த்திசை இணை மின்னோடி	1. மாறாத வேகம் கொண்டது 2. வேகக்கட்டுப்பாடு செய்யலாம் 3. சுமாரான துவக்க சுழற்றுத்திறன் கொண்டது	1. கடைசல் இயந்திரத்தில் பயன்படுகிறது 2. புளோயர்கள், விசிறிகள், 3. சென்ட்ரிபுகல் பம்புகள் 4. ரெசிபுரோகேட்டிங் பம்புகள் 5. இயந்திரக் கருவிகள் 6. துளையிடும் கருவிகள்

EMA_Tamil_Chapter_07.indd 111 12/17/2019 12:23:14 PM