
நோக்கம்

கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரு சுருள்களின் மின்தடையை ஓம் விதி மூலம் கண்டறியும் முறையைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல்

தேவையான கருவிகள்

வ. எண்	பெயர்	எண்ணிக்கை
1	மின்கலம் (12V)	1
2	சாவி	1
3	மாறும் மின் தடை	1
4	மின் தடை	2
5	மின்னழுத்தமானி (0 – 10V)	1
6	மின்னோட்டமானி (0 – 1A)	1
7	மின் கடத்தி	தேவையான அளவு

மின்னிணைப்பு வரைபடம்

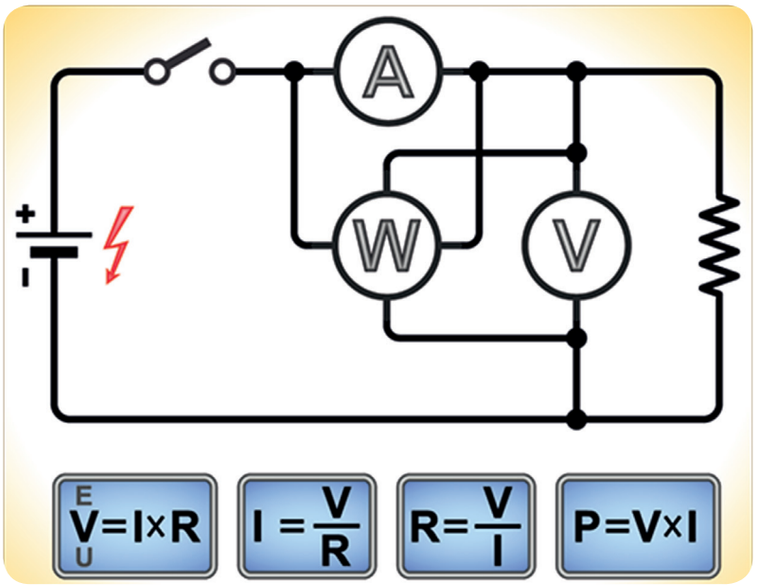

ஓம் விதி

மாறாத வெப்ப நிலையில் ஒரு கடத்தியில் பாயும் மின்னோட்டமானது செலுத்தப்படும் மின் அழுத்தத்திற்கு நேர்விகிதத்திலும், கடத்தியின் மின் தடைக்கு எதிர் விகிதத்திலும் இருக்கும்.

$$I = \frac{V}{R}$$

$$V = I \times R$$

$$R = \frac{V}{I}$$

இதில்

V = மின்னழுத்தம் (வோல்ட்)

I = மின்னோட்டம் (ஆம்பியர்)

R = மின்தடை (ஓம்ஸ்)

செய்முறை

- படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு முதல் சுருளுக்கு மின்னிணைப்புத் தர வேண்டும்.
- மின்னிணைப்பைச் சோதித்தவுடன் சுவிட்சை இயக்கவும்.
- மாறுபடக் கூடிய மின் தடையை மாற்றி அமைக்கவும்.

BEE-Tamil-Practical.indd 197 11/9/2020 4:40:10 PM