
- மின்னழுத்தமானி மற்றும் மின்னோட்டமானியின் அளவுகளைக் குறித்து, அட்டவணைப்படுத்தவும்.
- $R_1 = \frac{V}{I}$ என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி மின் தடையின் அளவைக் கணக்கிடவும்
- அதே போல், படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு இரண்டாவது சுருளுக்கு மின்னிணைப்புத் தர வேண்டும்.
- மின்னிணைப்பைச் சோதித்தவுடன் சுவிட்சை இயக்கவும்.
- மாறுபடக் கூடிய மின் தடையை மாற்றி அமைக்கவும்.
- மின்னழுத்தமானி மற்றும் மின்னோட்டமானியின் அளவுகளைக் குறித்து, அட்டவணைப்படுத்தவும்.
- $R_2 = \frac{V}{I}$ என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி மின்தடையின் அளவைக் கணக்கிட வேண்டும்.

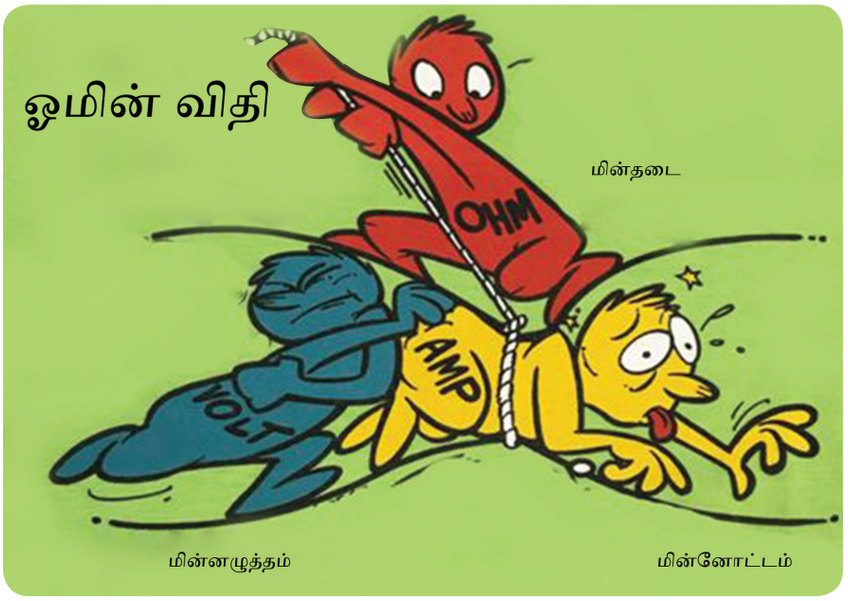

R1 – கணக்கிடும் அட்டவணை

வ. எண்	மின்னோட்டமானி காட்டும் அளவு 'I' ஆம்பியரில்	மின்னழுத்தமானி காட்டும் அளவு 'V' வோல்ட்	மின்தடை $R_1 = \frac{V}{I}$ ஓம்ஸ்
1			
2			
3			
4			
5			

சராசரி R1 = _____

R2 – கணக்கிடும் அட்டவணை

வ. எண்	மின்னோட்டமானி காட்டும் அளவு 'I' ஆம்பியரில்	மின்னழுத்தமானி காட்டும் அளவு 'V' வோல்ட்	மின்தடை $R_2 = \frac{V}{I}$ ஓம்ஸ்
1			
2			
3			
4			
5			

சராசரி R2 = _____

முடிவு

முதல் சுருளின் மின் தடை R_1 = _____ஓம்ஸ்

இரண்டாவது சுருளின் மின் தடை R_2 = _____ஓம்ஸ்

BEE-Tamil-Practical.indd 198 11/9/2020 4:40:11 PM