நோக்கம்

மின் சாதனங்களை ஆய்வு செய்யும் ஆய்வுப் பலகைக்கு மின்னிணைப்பு செய்தல் மற்றும் அதன் மூலம் சோதனை செய்தல் பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல்.


தேவையான கைக்கருவிகள்

வ. எண்	பெயர்	எண்ணிக்கை
1	திருப்புளி	1
2	வெட்டும் குறடு	1
3	மின்னோட்டம் காட்டி	1
4	மின் பணியாளர் கத்தி	2
5	குத்தூசி	1
6	துளையிடும் கருவி	1
7	பந்து முனைச் சுத்தியல்	1
8	உலோக ரம்பம்	1

தேவையான பொருட்கள்

வ.எண்	பெயர்	எண்ணிக்கை
1	மரப்பலகை -12"X18"	1
2	மின் உருகு இழை - 16A, 240V	1
3	மின்னோட்டமானி - 0-5A	1
4	மின்னழுத்தமானி- 0-300V	1
5	மின் விளக்கு - 200W	1
6	மூன்று கடத்தி சக்தி வடம்	5 மீட்டர்
7	1/18 செம்பு கடத்தி	3 மீட்டர்
8	அறிகுறி விளக்கு	1
9	மின் விளக்குத் தாங்கும் குமிழ்கள்	1
10	ஒரு வழி இணைப்பி	2
11	ஐந்து முனைத் தாங்குக் குழி	2
12	மூன்று முனைச் சொருகி 16A, 240V	1

மின்னிணைப்பு வரைபடம்

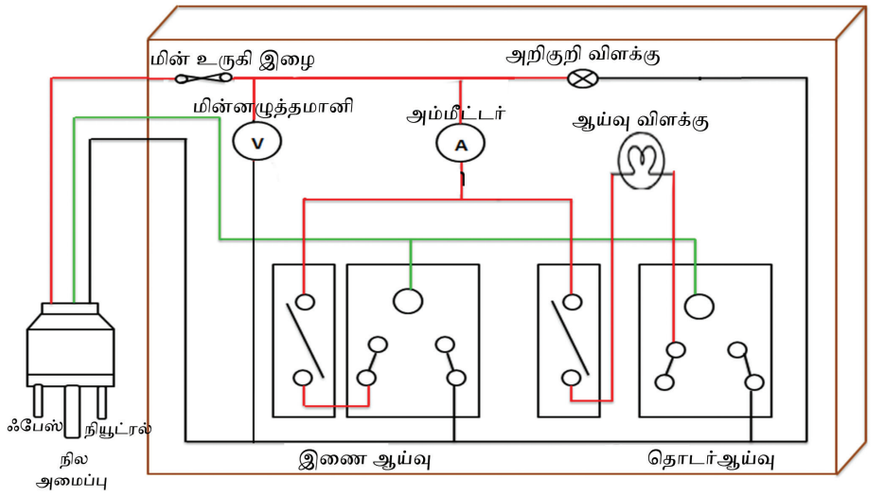

BEE-Tamil-Practical.indd 200 11/9/2020 4:40:11 PM