மின்னிணைப்பு– செய்முறை

1. தேவையான இடங்களில் மரப்பெட்டியில் மின் பொருட்களுக்கான துவாரங்கள் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
2. இத்துவாரங்களில் மின் இணைப்பி, தாங்குக் குழி, அறிகுறி விளக்கு, மின்னோட்டமானி, மின்னழுத்தமானி இவற்றைப் பொருத்த வேண்டும்.
3. இவை அனைத்திற்கும் படத்தில் உள்ளவாறு மின் இணைப்புச் செய்ய வேண்டும்.
4. சக்தி வடத்தை இணைக்க வேண்டும்.

சோதனை – செய்முறை

1. கொடுக்கப்பட்ட மின்சாதனத்தை முதலில் ஆய்வு விளக்குடன் தொடரிணைப்பில் இணைக்க வேண்டும்.
2. விளக்கு ஒளிரும் தன்மையும் குறைபாடும்

வ. எண்	விளக்கு ஒளிரும் தன்மை	குறைபாடு
1	மங்கலாக ஒளிர்ந்தால்	குறைபாடு இல்லை
2	பிரகாசமாக ஒளிர்ந்தால்	குறைச் சுற்றுக் குறைபாடு
3	ஒளிரவில்லை எனில்	திறந்தச் சுற்றுக் குறைபாடு

3. குறைபாடுகளை (நில இணைப்புக் குறைபாடு உட்பட) நீக்கிய பின் மின்சாதனத்தைப் பக்க இணைப்பில் இணைத்து மின்னோட்டம், மின்னழுத்தம் ஆகியவற்றின் அளவுகளைக் கண்டறியவும்.

1 மின்னோட்டம் = _____

2 மின்னழுத்தம் = _____

முடிவு

மின்சாதனங்களை ஆய்வு செய்யும் ஆய்வுப் பலகைக்கு மின்னிணைப்புச் செய்தல் மற்றும் அதன் மூலம் சோதனை செய்தல் பற்றி அறிந்து கொண்டேன்.

மேலும் மின்னோட்டமானி மற்றும் மின்னழுத்தமானி மூலம் முறையே மின்னோட்டம், மின்னழுத்தத்தைக் கண்டறிந்தேன்.

1 மின்னோட்டம் = _____

2 மின்னழுத்தம் = _____

BEE-Tamil-Practical.indd 201 11/9/2020 4:40:11 PM