
மின்னிணைப்பு வரைபடம்

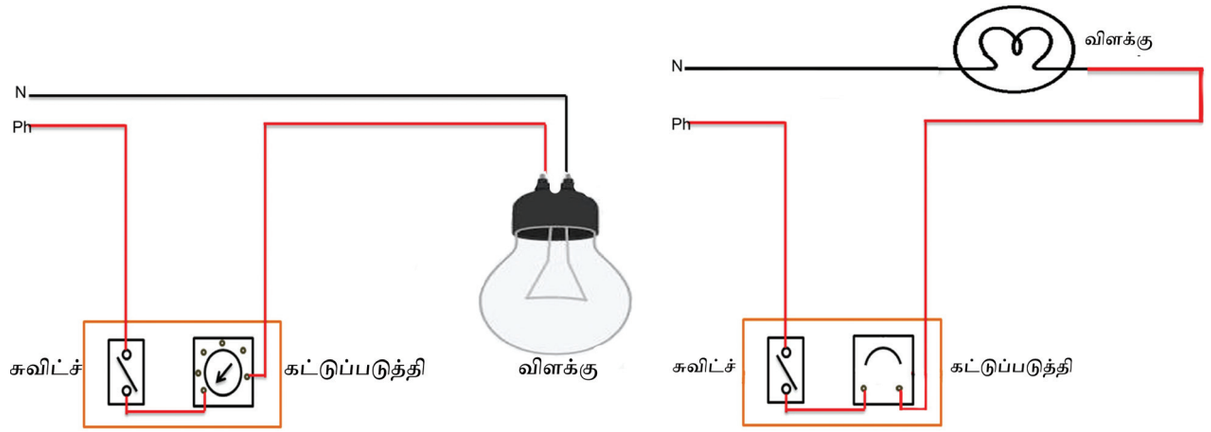

செய்முறை

- தளவமைப்பு வரைபடத்தில் உள்ளபடி மின் கடத்தி செல்லும்பாதை, பி.வி.சி. குழாய், தூரம், மற்றும் மின் பொருள்கள் பொருத்தும் இடம் ஆகியவற்றைக் கண்டறிய வேண்டும்.
- தளவமைப்பு வரைபடத்தில் உள்ளபடி மின் இணைப்பிற்கான வரைபடம் தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
- இம் மின் இணைப்பிற்குத் தேவையான மின் பொருள்களை பட்டியல் இட வேண்டும்.
- பி.வி.சி. குழாய் பொருத்தும் இடத்தை நிர்மாணித்துக் கொள்ள வேண்டும்.
- பி.வி.சி குழாய், பற்றுக்கருவி, சந்திப்புப் பெட்டி, ஒழுங்கு படுத்தி மற்றும் இணைப்பி ஆகியவற்றைத் திருகாணிகளின் மூலம் பொருத்த வேண்டும்.
- மின் இணைப்பு வரைபடத்தில் உள்ளவாறு பி.வி.சி. குழாயில் கடத்திகளைச் செலுத்த வேண்டும்.
- மின் இணைப்பு வரைபடத்தில் உள்ளவாறு இணைப்பிகள் மற்றும் மின் விளக்குத் தாங்கும் குமிழ்கள் ஆகியவற்றிற்கு மின் இணைப்புச் செய்ய வேண்டும்.
- தாங்கும் குமிழ்களை மின்கடத்தி மூலம் இணைக்க வேண்டும்.
- தாங்கும் குமிழ்களில் மின் விளக்கைப் பொருத்த வேண்டும்.
- மின்சாரம் கொடுத்து மின் சுற்றைச் சோதிக்க வேண்டும்.

முடிவு

ஒழுங்குபடுத்தி மூலம் ஒரு மின் விளக்கைக் கட்டுப்படுத்தும் முறையைப் பற்றி அறிந்து கொண்டேன்.

மின் இணைப்பியை இயக்கி ஒழுங்குபடுத்தியை வலது புறமாக திருகும் போது விளக்கின் ஒளிரும் தன்மை மாறுபடுகிறது என்பதை அறிந்து கொண்டேன்.



BEE-Tamil-Practical.indd 204 11/9/2020 4:40:13 PM