நோக்கம்

குழல் விளக்கு மின் இணைப்புச் செய்தல்.


தேவையான கைக்கருவிகள்

வ. எண்	பெயர்	எண்ணிக்கை
1	திருப்புளி	1
2	மின் பணியாளர் கத்தி	1
3	வெட்டும் குறடு	1
4	குத்தூசி	1
5	மின்னோட்டம் காட்டி	1

தேவையான பொருட்கள்

வ.எண்	பெயர்	எண்ணிக்கை
1	குழல் விளக்கு	2
2	ஒளி உமிழும் குழல் விளக்கு	1
3	சோக்	1
4	துவக்கி	1
5	மின்னணு சோக்	1
6	ஒரு திரி மின்கடத்தி	15 மீ
7	மின்காப்பு நாடா	1
8	குழல் உறைகள்	10 செ.மீ
9	குழல் விளக்குத் தாங்கும் குமிழ்	4
10	துவக்கித் தாங்கும் குமிழ்	1

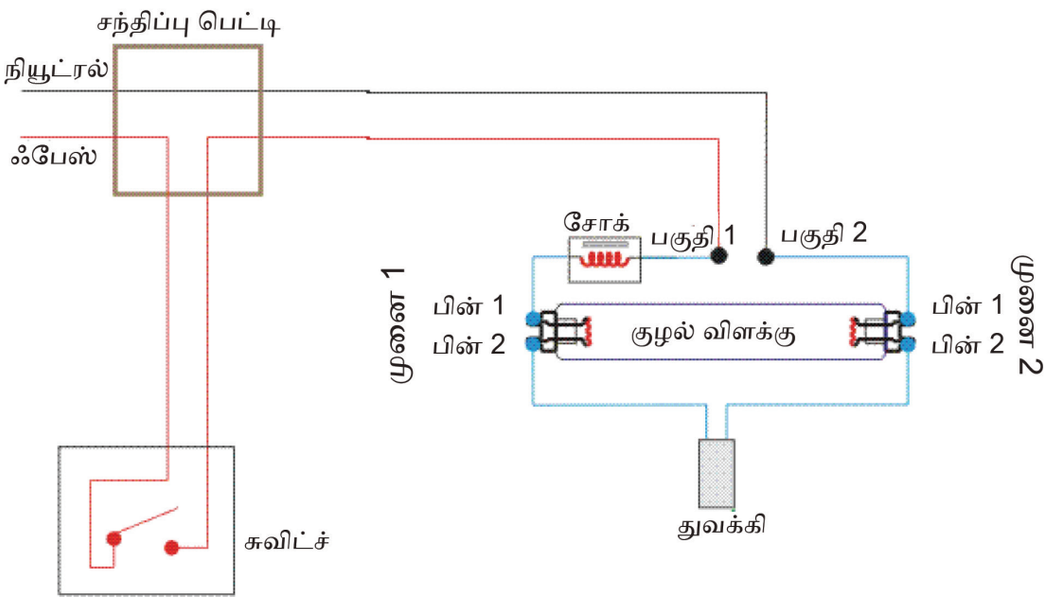சோக் மற்றும் துவக்கி கொண்ட குழல் விளக்கு – மின்னிணைப்பு வரைபடம்



BEE-Tamil-Practical.indd 206 11/9/2020 4:40:13 PM