- தாங்கும் குமிழ்களில் மின் விளக்கைப் பொருத்த வேண்டும்.
- மின்சாரம் கொடுத்து மின் சுற்றைச் சோதிக்க வேண்டும்.

## முடிவு

கிடங்குகளில் பயன்படுத்தப்படும் மின் இணைப்பு முறையைப் பற்றி அறிந்து கொண்டேன்.

முதல் இணைப்பியை இயக்கும் போது முதல் விளக்கு மட்டும் ஒளிர்ந்தது. இரண்டாவது இணைப்பியை இயக்கும் போது இரண்டாவது விளக்கு மட்டும் ஒளிர்ந்தது. மூன்றாவது இணைப்பியை இயக்கும் போது மூன்றாவது விளக்கு மட்டும் ஒளிர்ந்தது.



BEE-Tamil-Practical.indd 216 11/9/2020 4:40:16 PM