

தளவமைப்பு வரைபடம்

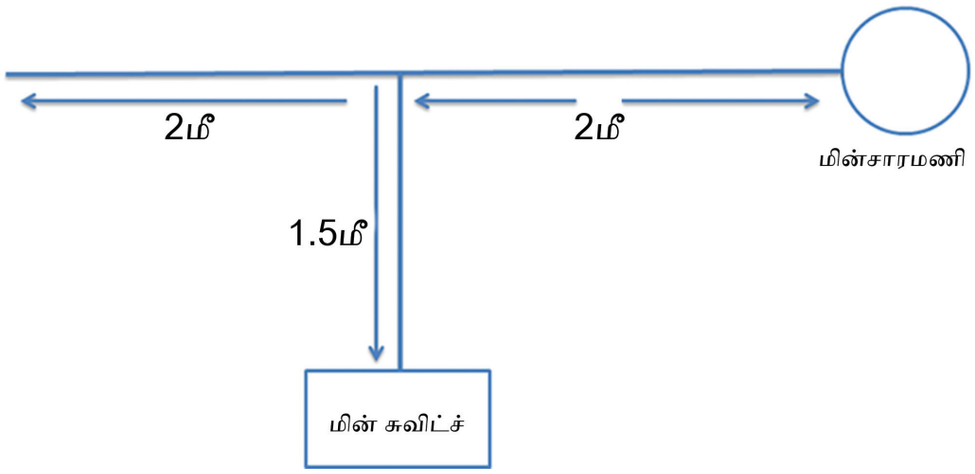

மின்னிணைப்பு வரைபடம்

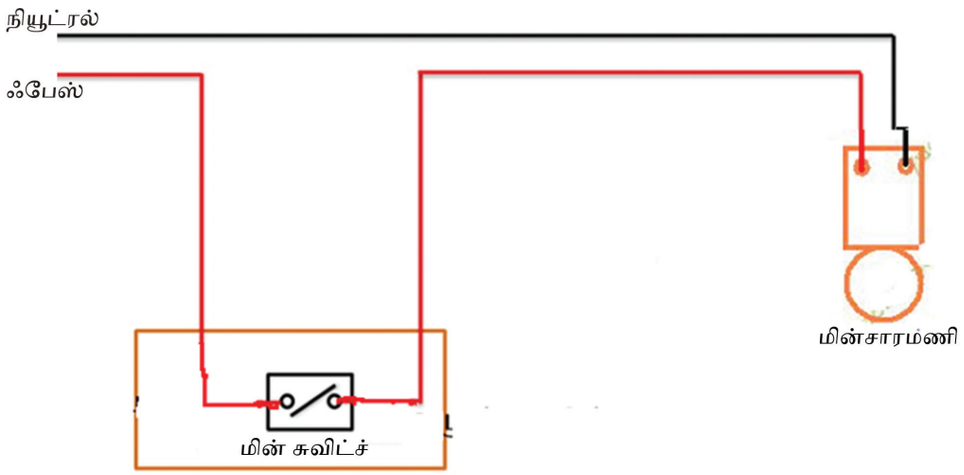

செய்முறை

- தளவமைப்பு வரைபடத்தில் உள்ளபடி மின்கடத்தி செல்லும்பாதை, பி.வி.சி. குழாய், தூரம், மற்றும் மின்பொருட்கள் பொருத்தும் இடம் ஆகியவற்றைக் கண்டறிய வேண்டும்.
- தளவமைப்பு வரைபடத்தில் உள்ளபடி மின்இணைப்பிற்கான வரைபடம் தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
- இம்மின் இணைப்பிற்குத் தேவையான மின்பொருட்களைப் பட்டியல் இட வேண்டும்.
- பி.வி.சி. குழாய் பொருத்தும் இடத்தை நிர்மாணித்துக் கொள்ள வேண்டும்.
- பி.வி.சி குழாய், பற்றுக்கருவி, சந்திப்புப் பெட்டி மற்றும் இணைப்பி ஆகியவற்றைத் திருகாணிகளின் மூலம் பொருத்த வேண்டும்.
- மின் இணைப்பு வரைபடத்தில் உள்ளவாறு பி.வி.சி. குழாயில் கடத்திகளைச் செலுத்த வேண்டும்.
- மின் இணைப்பு வரைபடத்தில் உள்ளவாறு இணைப்பிகள் மற்றும் சீலிங் ரோஸ் ஆகியவற்றிற்கு மின் இணைப்புச் செய்ய வேண்டும்.
- சீலிங் ரோஸை மின்கடத்தி மூலம் இணைக்க வேண்டும்.
- சீலிங் ரோஸில் மின்சார மணியைப் பொருத்த வேண்டும்.
- மின்சாரம் கொடுத்து மின்சுற்றைச் சோதிக்க வேண்டும்.

BEE-Tamil-Practical.indd 219 11/9/2020 4:40:17 PM