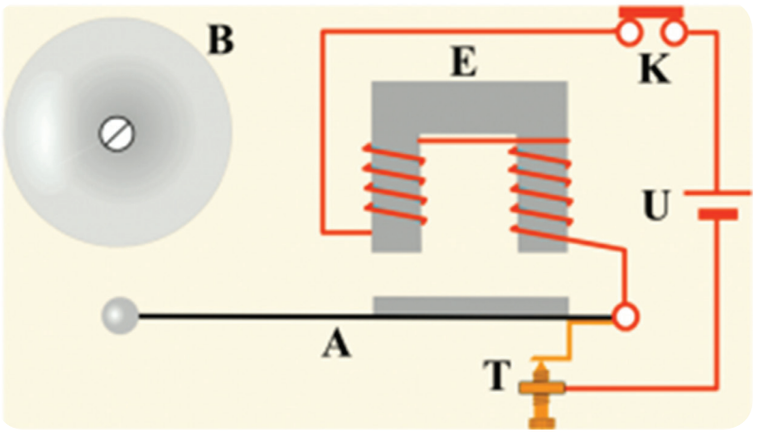
ஒரு மின்சார மணியின் உள்அமைப்பைக் கீழே உள்ள படம் காட்டுகிறது.



மின்சார மணிக்கு மின்னிணைப்புச் செய்தல் பற்றியும் அதன் செயல்படும் முறையைப் பற்றியும் அறிந்து கொண்டேன். விவரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

- மின் இணைப்பி அழுத்தப்படும் போது மின்சுற்றின் வழியே மின்னோட்டம் பாய்கிறது.
- மின் காந்தத்திற்கு மின்னோட்டம் பாய்வதால் காந்தப்புலம் ஏற்பட்டு இரும்புத்துண்டு கவர்ந்திழுக்கப்படும்.
- இரும்புத்துண்டுடன் இணைக்கப்பட்ட சிறு சுத்தியல் நகர்ந்து கிண்ணத்தில் மோதுவதால் மணி அடிக்கிறது.
- இரும்புத்துண்டு நகர்ந்தவுடன் மின்சுற்றுத் துண்டிக்கப்பட்டு, மின்காந்தம் காந்தத் தன்மையை இழந்துவிடும்.
- இரும்புத்துண்டானது ஸ்பிரிங்கின் உதவியுடன் பின்னோக்கிச் சென்று பழைய நிலையை அடைந்து விடும்.
- மேற்கூறிய நிகழ்வுகள் மீண்டும் நடைபெறும் போது, மின்சார மணி தொடர்ந்து ஒலிக்கும்.

முடிவு

மின்சார மணிக்கு மின்னிணைப்புச் செய்யும் முறை மற்றும் அதன் செயல்படும் விதம் பற்றி அறிந்து கொண்டேன். மின் இணைப்பியை இயக்கும் வரை மின்சார மணி தொடர்ந்து ஒலித்துக் கொண்டு இருக்கும்.

BEE-Tamil-Practical.indd 220 11/9/2020 4:40:17 PM