முன்னோக்கு நிலையின் போது அதிக மின்னோட்டத்தை மிகக் குறைந்த மின்தடையிலும், பின்னோக்கு நிலையின் போது குறைந்த மின்னோட்டத்தை மிக அதிக மின்தடையிலும் செல்ல அனுமதிக்கிறது. மின்முனைகளுக்கு இடைப்பட்ட மின்தடையின் மதிப்பை பல் அளவுமானியைப் (Multi meter) பயன்படுத்தி அறிந்து கொள்ளலாம்.

- முன்னோக்கு நிலையின் போது டையோடின் நேர்மின் முனை (சிவப்பு) ஆனோடிலும் (Anode), எதிர்மின் முனை (கருப்பு) கேத்தோடிலும் (Cathode) இணைக்கப்படுகிறது.
- பின்னோக்கு நிலையின் போது டையோடின் நேர்மின் முனை (சிவப்பு) கேத்தோடிலும் (Cathode), எதிர்மின் முனை (கருப்பு) ஆனோடிலும் (Anode) இணைக்கப்படுகிறது.

வழி:


1. பல் அளவுமானியின் தேர்ந்தெடுக்கும் திருகினை மின்தடை நிலையில் வைக்க வேண்டும்.
2. டையோடின் நேர்மின் முனையை ஆனோடிலும், எதிர்மின் முனையைக் கேத்தோடிலும் இணைப்புச் செய்ய வேண்டும்.
3. பல் அளவுமானி காட்டும் அளவைக் கவனிக்க வேண்டும்.
   (இப்போது இந்த நிலையில் டையோடின் மின்தடை மிகவும் குறைவாக இருந்தால், நல்ல கடத்தும் திறன் உள்ளது என அறிந்து கொள்ளலாம்)
4. டையோடின் நேர்மின் முனையை கேத்தோடிலும், எதிர்மின் முனையை ஆனோடிலும் இணைப்புக் கொடுக்க வேண்டும்.
   (இந்த நிலையில் டையோடின் மின்தடை மதிப்பு மிக அதிகமாக இருக்கும். அதாவது, திறந்த சுற்று உள்ளது என அறிந்து கொள்ளலாம்)

டிரான்சிஸ்டர் சோதித்தல்

இரு முனைச் சந்தி டிரான்சிஸ்டர் என்பது மூன்று முனைகளைக் கொண்டது. அவையாவன,

1. உமிழ்வான் (Emitter)
2. அடிவாய் (Base)
3. ஏற்பான் (Collector)

படம்

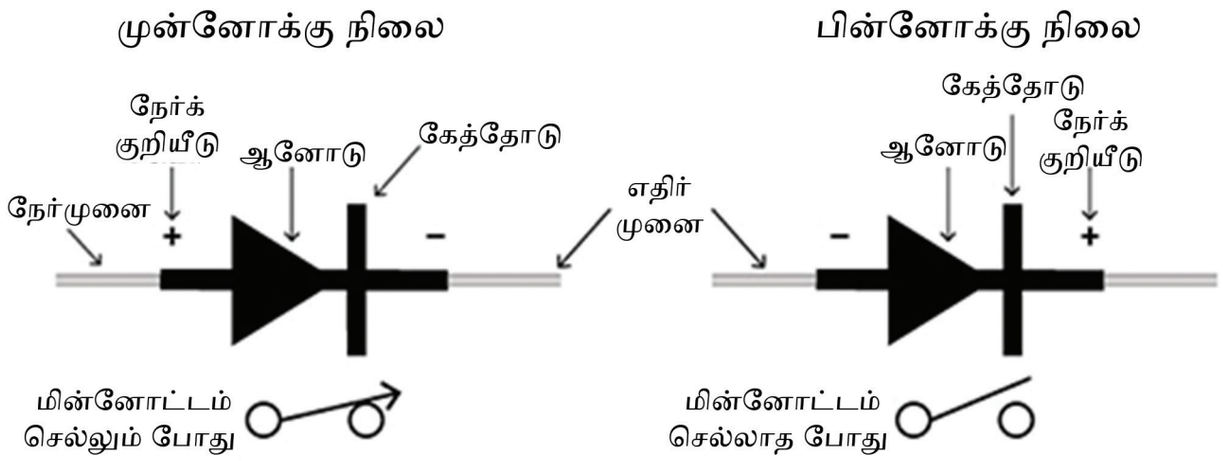

BEE-Tamil-Practical.indd 224 11/9/2020 4:40:19 PM