
செயல்பாடுகள்

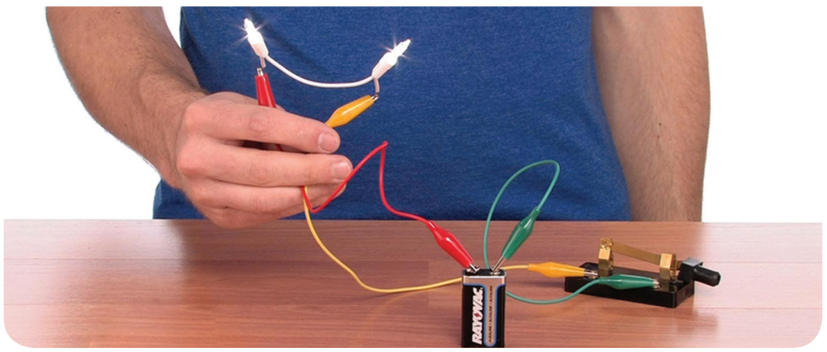

1. ஒரு மின் விளக்கை ஒரு சாவி மூலம் இணை இணைப்பு முறையில் கட்டுப்படுத்துதல், ஒரு மின் விளக்கை இரண்டு சாவிகள் மூலம் கட்டுப்படுத்துதல்.
2. தொடரிணைப்பு முறையில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மின்விளக்குகளை ஒரு சாவி மூலம் கட்டுப்படுத்துதல். அலங்கார விளக்குகள் அமைத்தல் போன்றவைகளை மாணவர்கள் செய்து பார்த்தல்.

அருஞ்சொற்பொருள்

Conductors	—	மின்கடத்திகள்
Insulators	—	மிக்கடத்தாப்பொருட்கள்
EMF	—	மின்னியக்கு விசை
Resistor	—	மின் தடை
Capacitor	—	மின்தேக்கி
Specific Resistance	—	இனத்தடை
Inductance	—	மின்தூண்டி
Power	—	மின் திறன்
Energy	—	மின் ஆற்றல்

EMA_Tamil_Chapter_02.indd 29 12/17/2019 12:11:26 PM