15. தொடர் இணைப்பில் உள்ள மின்னோட்டப் பாதைகளின் எண்ணிக்கை
    அ) 2
    ஆ) 3
    இ) 1
    ஈ) இவைகளில் எதுவுமில்லை

16. விசையின் அலகு
    அ) நியூட்டன்
    ஆ) ஆம்பியர்
    இ) வோல்ட்
    ஈ) ஜூல்

17. 1 HP என்பதன் மதிப்பு.
    அ) 1000 W
    ஆ) 750 W
    இ) 900 W
    ஈ) 746 W

18. மின்தேக்கத் திறனின் அலகு
    அ) வோல்ட்
    ஆ) ஆம்பியர்
    இ) ஃபாரெட்
    ஈ) வாட்ஸ்

19. தாமிரம் என்பது ஒரு நல்ல.
    அ) மின்கடத்தி
    ஆ) மின்காப்பு பொருள்
    இ) குறைகடத்தி
    ஈ) இவைகளில் எதுவுமில்லை

20. மின்தேக்கியைக் குறிக்கும் எழுத்து
    அ) Q
    ஆ) V
    இ) I
    ஈ) C

Q A

பகுதி ஆ

மதிப்பெண் 3

சுருக்கமாக விடையளிக்க:

1. கடத்தி என்றால் என்ன?
2. கடத்தியின் வகைகளைக் கூறு.
3. மின்காப்புப் பொருள் என்றால் என்ன?
4. மின்காப்புப் பொருள் வகைகளைக் கூறு.
5. மின்னோட்டம் – வரையறு.
6. மின்னழுத்தம் வரையறு.
7. மின்தடை என்றால் என்ன?
8. மின்னியக்கு விசை என்றால் என்ன?
9. மின்னழுத்த வேறுபாடு என்றால் என்ன?
10. மின்திறன் என்றால் என்ன?
11. ஓம்ஸ் விதி – வரையறு.
12. ஒரு மின்சுற்றின் மின்னழுத்தம் 240 வோல்ட். அம்மின்சுற்றின் வழியே 12 ஆம்பியர் மின்னோட்டம் பாய்ந்தால், அம்மின்சுற்றின் மின்தடையைக் கண்டுபிடி.
13. திறந்த மின்சுற்று என்றால் என்ன?
14. 3Ω மற்றும் 6Ω மதிப்புள்ள இரண்டு மின்தடைகள் இணை இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்சுற்றின் மின்னழுத்தம் 240 வோல்ட் என்றால் மின்சுற்றின் மொத்த மின்தடையைக் காண்.
15. வேலை என்றால் என்ன?
16. ஒரு மின்னேற்பியின் மின்னேற்புத் திறன் எதைப் பொறுத்து அமையும்?
17. மின்னேற்பியின் மின்னேற்புத்திறன் வரையறு.

EMA_Tamil_Chapter_02.indd 31 12/17/2019 12:11:26 PM