பகுதி இ

மதிப்பெண்
5

ஒரு பக்க அளவில் விடையளிக்க:

1. மின்கடத்தியின் குணங்களை விவரி.
2. மின்கடத்தாப் பொருளின் (இன்சுலேட்டர்) குணங்களை விவரி.
3. மின்னியக்கு விசைக்கும், மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை அட்டவணைப்படுத்துக.
4. தொடர் மின்சுற்றின் முக்கிய விதிகள் யாவை ?
5. இணை மின்சுற்றின் முக்கிய விதிகள் யாவை ?
6. மூன்று மின்தடைகள் முறையே 3Ω, 6Ω, 18Ω இணை இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்சுற்றில் செல்லும் மின்னோட்டம் 3 ஆம்பியர், எனில் மொத்த மின்தடை மற்றும் மின்னழுத்தம் ஆகியவற்றைக் காண்க.
7. மின்தடை பற்றிய விதிகளைக் கூறு.

பகுதி ஈ

மதிப்பெண்
10

இரு பக்க அளவில் விடையளிக்க:

1. மின்கடத்தியின் வகைகளை விவரி.
2. தொடர் மின்சுற்றின் அமைப்பு மற்றும் வேலை செய்யும் விதத்தை விவரி.
3. இணை மின்சுற்றின் அமைப்பு மற்றும் வேலை செய்யும் விதத்தை விவரி.
4. கிர்ச்சாப் விதிகளைக் கூறி நிரூபி.
5. மின்தேக்கியின் அமைப்பு மற்றும் வேலை செய்யும் விதத்தை விவரி.
6. மின்தேக்கியின் வகைகள் யாவை ? விவரி.

குறிப்புரை நூல் (Reference Book)

1. A text book of Electrical Technology' Volume I by B.L. Theraja and A.K. Theraja, S. Chand & Company Ltd.

இணையதள முகவரி (Internet Resource)

1. www.stevespanglerscience.com

EMA_Tamil_Chapter_02.indd 32 12/17/2019 12:11:26 PM