7. தூண்டுத்திறன் மட்டும் கொண்ட மின்சுற்றில் மின்னோட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு திறன்காரணி என்பது
   அ) யூனிட்டி
   ஆ) அதிகரிப்பு
   இ) குறைப்பு
   ஈ) எதுவுமில்லை

8. மின்தேக்கி மட்டும் கொண்ட மின்சுற்றில் மின்னோட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு திறன்காரணி என்பது
   அ) யூனிட்டி
   ஆ) அதிகரிப்பு
   இ) குறைப்பு
   ஈ) எதுவுமில்லை

9. தூண்டுத்திறன் என்பதன் அலகு
   அ) ஹென்றி
   ஆ) ஹெர்ட்ஸ்
   இ) ஃபாரட்
   ஈ) ஓம்

10. மின்தேக்கி என்பதன் அலகு
   அ) ஹென்றி
   ஆ) ஹெர்ட்ஸ்
   இ) ஃபாரட்
   ஈ) ஓம்

11. மின்தேக்கி மற்றும் தூண்டல் எதிர்வினை என்பதன் அலகு
   அ) ஹென்றி
   ஆ) ஹெர்ட்ஸ்
   இ) ஃபாரட்
   ஈ) ஓம்

12. மின்மறுப்புத்திறன் என்பதன் அலகு
   அ) ஹென்றி
   ஆ) ஹெர்ட்ஸ்
   இ) ஃபாரட்
   ஈ) ஓம்

13. தூண்டல் எதிர்வினை x_L என்பது
   அ) $2\pi fc$
   ஆ) $1/\pi fc$
   இ) $2\pi fl$
   ஈ) $1/2\pi fc$

14. மின்தேக்கி x_c என்பது
   அ) $2\pi fc$
   ஆ) $1/2\pi fc$
   இ) $2\pi fl$
   ஈ) $1/2\pi fl$

15. ஸ்டார் இணைப்பின் வேறுபெயர்
   அ) டெல்டா
   ஆ) Y
   இ) மெஷ்
   ஈ) எதுவுமில்லை

16. டெல்டா இணைப்பின் வேறுபெயர்
   அ) ஸ்டார்
   ஆ) Y
   இ) மெஷ்
   ஈ) எதுவுமில்லை

17. x_L குறிப்பிடுவது
   அ) மின்தடை
   ஆ) தூண்டல் எதிர்வினை
   இ) மின்தேக்கி
   ஈ) மின் மறுப்புத்திறன்

18. x_C குறிப்பிடுவது
   அ) மின்தடை
   ஆ) தூண்டல் எதிர்வினை
   இ) மின்தேக்கி
   ஈ) மின் மறுப்புத்திறன்

19. நான்கு கடத்திமுறை இவற்றில் இருந்து பெறப்படுகிறது
   அ) தொடர் இணைப்பு
   ஆ) பக்க இணைப்பு
   இ) ஸ்டார் இணைப்பு
   ஈ) டெல்டா இணைப்பு

20. மூன்று நிலை சப்ளையில், நிலை வேறுபாடு என்பது
   அ) $90°$
   ஆ) $180°$
   இ) $120°$
   ஈ) $360°$

21. ஸ்டார் இணைப்பு முறையில் நிலை மின்னோட்டம் I_{ph}
   அ) V_L
   ஆ) I_L
   இ) V_{ph}
   ஈ) $I_L/\sqrt{3}$

22. டெல்டா இணைப்பு முறையில் நிலை மின்னழுத்தம் Vph மதிப்பு
   அ) V_L
   ஆ) I_L
   இ) V_{ph}
   ஈ) $V_L/\sqrt{3}$

23. டிஜிட்டல் மின் ஆற்றல்மானி பயன்படுத்துவதற்கான காரணங்கள்
   அ) அதிக துல்லியம்
   ஆ) அளவில் சிறியது
   இ) நீண்டகால உழைப்பு
   ஈ) இவை அனைத்தும்

EMA_Tamil_Chapter_05.indd 81 12/17/2019 12:18:46 PM