பகுதி ஈ

மதிப்பெண் 10

இரண்டு பக்க அளவில் விடையளிக்க:

1. RLC தொடர் மின்சுற்றைத் தக்க வரைபடத்துடன் விவரி.
2. மூன்று நிலை வைண்டிங்கில் ஸ்டார் இணைப்பு முறையைப் படத்துடன் விவரி.
3. மூன்று நிலை வைண்டிங்கில் டெல்டா இணைப்பு முறையைப் படத்துடன் விவரி.
4. மாறுதிசை மின்னோட்டம் எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது என்பதைப் படத்துடன் விவரி.

குறிப்புரை நூல் (REFERENCE BOOK)

1. 'A text book of Electrical Technology' Volume I, by B.L. Theraja and A.K. Theraja, S. Chand & Company Ltd.

இணையதள முகவரி (INTERNET RESOURCE)

www.allaboutcircuits.com