- பேஸ் மாற்றம் செய்யும் தலைகீழ்மாற்றியாக-வும் பயன்படுகின்றது (Phase Invertor).
- அக்கால டிரான்சிஸ்டர் வானொலி முதல் இக்கால கணினி வரை அனைத்து மின்னணு சாதனங்களிலும் டிரான்சிஸ்டர் பயன்படுகின்றது.

செயற்பாடுகள்:

1. PNP மற்றும் NPN டிரான்சிஸ்டரின் மூன்று முனைகளையும் கண்டறிக.
2. ஒரு டிரான்சிஸ்டரை எடுக்கவும்.

பல அளவைமானியின் தேர்ந்தெடுப்பானை × 1KΩ எல்லையில் அமைக்கவும்.

அளவை மானியின் நேர்மறை முனையை ஏற்பானுடனும், எதிர்மறை முனையை உமிழ்ப்பானுடனும் இணைக்கவும். மானி முடிவுறா எல்லையை காண்பிக்கும்.

நாம் அடிவாயுடன் ஒரு விரலைத் தொட்டால் மானியின் முள் சிறிது விலக்கமடைந்தால் டிரான்சிஸ்டர் நல்ல நிலையில் உள்ளது என அறியலாம்.

கற்றல் விளைவுகள்

1. PNP மற்றும் NPN டிரான்சிஸ்டரின் வேறுபாட்டை அறிந்து கொள்ளலாம்.
2. இரு சந்தி டிரான்சிஸ்டரின் அடையாளங்கள் மற்றும் சோதனைகளை மேற்கொள்ளலாம்.
3. டிரான்சிஸ்டரின் கட்டமைப்புகள் பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம்.
4. டிரான்சிஸ்டரை பயன்படுத்தி ஒரு எளிய மின்சுற்று அமைக்கலாம்.
5. டிரான்சிஸ்டர் பயன்பாடுகள் பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம்.

அருஞ்சொற் பொருள்

வ. எண்	சொற்கள்	விளக்கம்
1	இயங்கு நிலை	இரு துருவ சந்தி டிரான்சிஸ்டரின் பூரிதநிலைக்கும், வெட்டு நிலைக்கும் இடையேயுள்ள பெருக்கும் பகுதி
2	பெருக்கி	மின்னழுத்தம், மின்சாரம் மற்றும் மின்சக்தி ஆகியவற்றைப் பெருக்கும் ஒரு சுற்று
3	இணைப்பு பெருக்கி	இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பெருக்கிகளைத் தொடராக இணைப்பது
4	உமிழ்ப்பான் பின்பற்றி	இது அதிக மின்னோட்ட இலாபத்தையும், அதிக உள்ளீட்டு மின்மறுப்பினையும் குறைந்த வெளியீட்டு மின்மறுப்பினையும் கொண்டது
5	பின்னூட்ட பெருக்கி	வெளியீடு சமிக்ஞையின் ஒரு பகுதியை எடுத்து உள்ளீடாக பெருக்கிகளில் கொடுப்பது
6	இலாபம்	மின்னோட்டம், மின்னழுத்தம், மின்திறன் ஆகியவற்றின் அதிகரிப்பு
7	உயர்ந்த முற்றிசைவு	செவியுணர் அலைகளின் முழு உண்மைத் தன்மையையும் தருதல்
8	இரைச்சல்	மின் மற்றும் இயந்திர சாதனங்களால் ஏற்படும் தேவையற்ற மின்காந்தக் கதிர்களால் உண்டாக்கப்படும் அதிர்வுகள்
9	PNP டிரான்சிஸ்டர்	N வகை அடிவாய் P வகை உமிழ்ப்பான் மற்றும் ஏற்பான் கொண்டு அமைக்கப்பட்ட ஒரு குறைகடத்திச் சாதனம்
10	மின்சக்தி பெருக்கி	அதிக மின்சக்திப் பெறவேண்டும் என்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட ஒருவகைப் பெருக்கி

EE_Tamil_Chapter05.indd 113 11/10/2020 1:04:27 PM